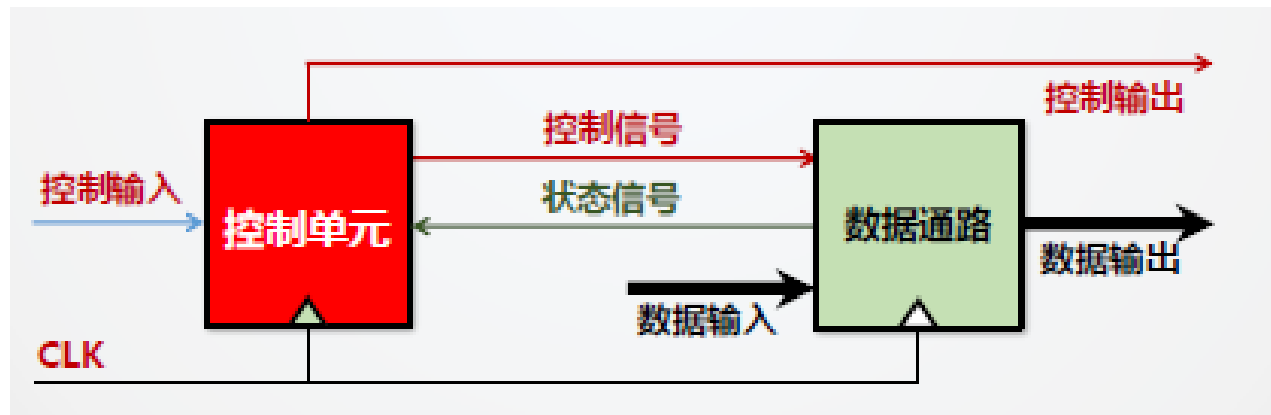


数字逻辑基础实验

——实验整体框架

实验目的

- 掌握数字系统的特点
- 掌握数字系统的设计方法：模块化、层次化
- 掌握组合逻辑的设计流程与设计思想
- 掌握同步时序电路的设计流程与设计思想
- 掌握系统集成联调的方法



数字系统的设计流程



1、数字系统的需求分析

- 外部整体输入、输出分析，包括数据、控制信号与状态

3、构建数据通路

- 从数据流动的角度，连接各功能部件

5、系统集成联调

- 从控制流角度，连接控制单元（4）和各执行部件构成的数据通路（3）

2、功能部件设计（分模块设计）

- 得到内部的控制信号、状态

4、构建控制单元

- 绘制系统状态图
- 构建状态转换电路
- 构建输出函数电路（生成所需要的内部、外部控制信号，产生状态输出）
- 构建控制单元

实验终极目标

构建小型数字系统——运动码表


运动码表初步功能需求分析

运动码表的外部特性

➤ 输入：4个按钮； 输出：4个7段数码管

运动码表的功能

 - **Start**: 计时器归0，重新开始计时
- **Stop**: 停止计时，显示当前计时数据
- **Store**: 尝试更新系统记录的计时数据（**满足条件：当前计时数据 < 系统记录**）
- **Reset**: 复位，使得计时器 = 00.00，系统记录 = 99.99



运动码表功能部件分析

#	功能部件	控制信号	输入	输出
1	时间计数器TM	TM-En, TM-Rst	CLK	时间计数输出16位
2	16位寄存器SD	SD-En	CLK, Din(16位)	Q(16位)
3	数码管显示DP		Din(16位)	DisplayInfo(32位)
4	比较器			
5	2路选择器	Sel		


同步时序
电路设计

组合逻辑
电路设计




实验任务分解

组合逻辑电路设计

 

同步时序逻辑设计

 

数字系统综合设计

- 运动码表数据通路建设
- 运动码表控制单元设计
- 系统集成联调

实验报告要求——运动码表设计

- 1、撰写实验报告。报告按照数字系统设计的流程进行组织编写；需将多个分解实验的分析和设计思路与过程清晰描述，并相应贴出测试截图。
- 2、实验完成后，将最终的“Logisim.circ”文件以“学号_数逻.circ”命名另存。
- 3、在福大课程中心平台中，本门课程的“作业”中，相应提交实验报告与电路文件。



数字逻辑基础实验（1）

——组合逻辑电路设计

一、组合逻辑设计

实验目标


- 理解组合逻辑设计的基本流程
- 掌握组合逻辑电路的设计思想——模块分层与迭代设计
- 熟练运用Logisim构建运动码表功能部件

根据需求分析出逻辑表达式

实验任务 1位的2路选择、4位无符号比较器为基础任务

- 2路选择器设计
- 16位无符号比较器设计
- 码表数码管显示驱动设计

已封装外观

 


打开资源包中的“Logisim.circ”，可以看到已经建立的电路（待编辑）


(一)：2路选择器（16位）设计

2路选择器（16位）的外部特性

 - 输入：16位的输入 X，Y； 选择控制信号 Sel
- 输出：16位输出 Out
- 功能： $out = (Sel == 0) ? X : Y$ 当Sel为0，选择X作为输出；否则，选择Y输出



约束条件： 只能运用线路库、逻辑门组件，输入输出库自行构建

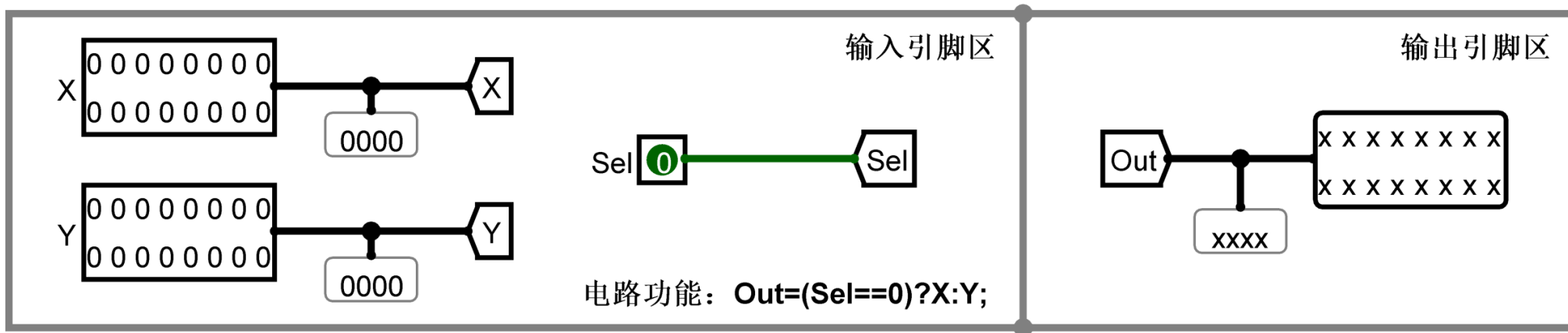


Tip:

模块化设计

设计思路：先构建1位2路选择器，再并发为16位

 1. 构建2路选择器（1位）


- 输入：1位输入X，Y；选择控制信号Sel
- 输出：1位Out
- 功能： $out = (Sel == 0) ? X : Y$



封装外观

(1) 封装编辑

(2) 子电路编辑：不要增删改引脚，运用的输入输出引脚的隧道标签信号构建电路。

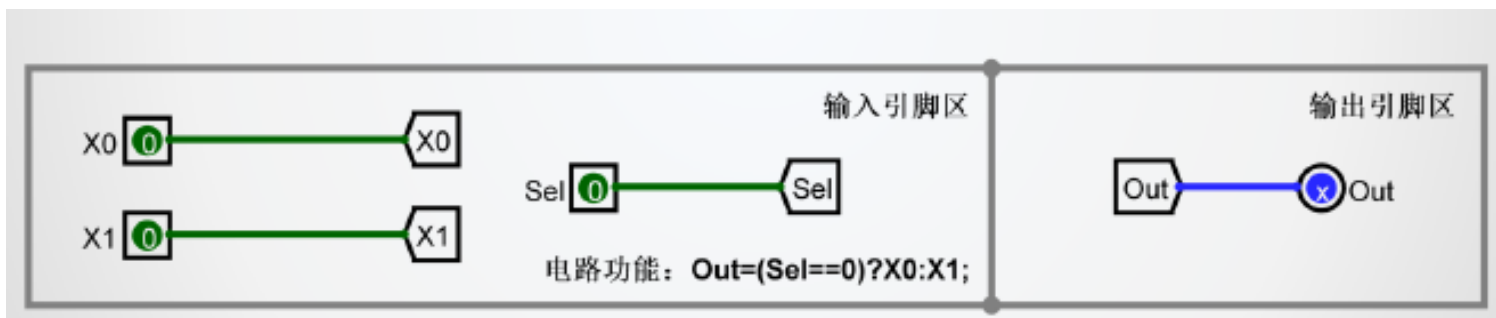

子电路编辑可选方法：

- (1) 手动绘制；
- (2) 利用真值表或逻辑表达式自动生成电路

2路选择器（1位）的子电路编辑图例

方案不唯一

Logisim 2.15.0.2.exe: 2路选择器（1位） of Logisim


文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助




- Logisim*
- LED计数电路
- LED计数测试
- 5输入编码器
- 数码管驱动
- 数码管驱动测试
- 2路选择器（1位）**
- 2路选择器（16位）
- 2路选择器自动测试
- 4位无符号比较器
- 16位无符号比较器
- 16位无符号比较器自动测试
- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器

电路: 2路选择器（1位）

电路名称	2路选择器（1位）
共享标签(显示在封装上)	MUX
共享标签朝向	上(北)
共享标签字体	Dialog 粗体 10
标签颜色	#000000

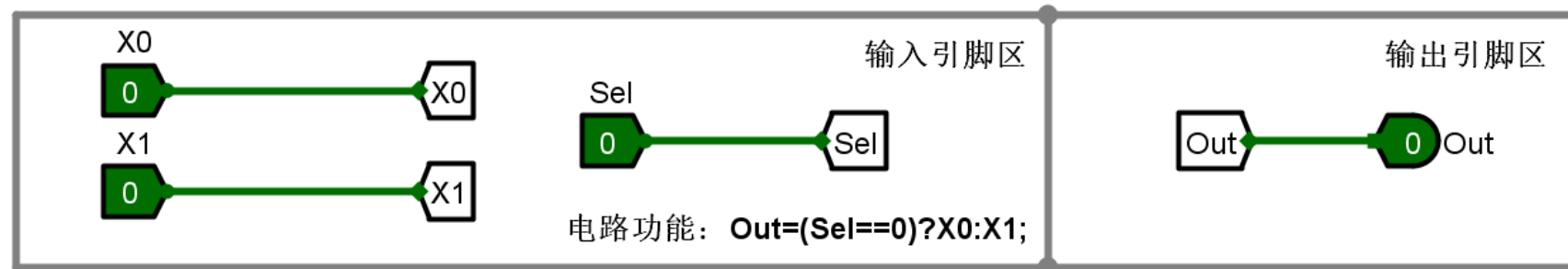

 请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件




2、复制产生16个2路选择器（1位），连接形成1个2路选择器（16位）。

子电路编辑图例

方案不唯一

手动绘制时，
练习标签隧道
的使用，改善
电路图的美观
性与可读性

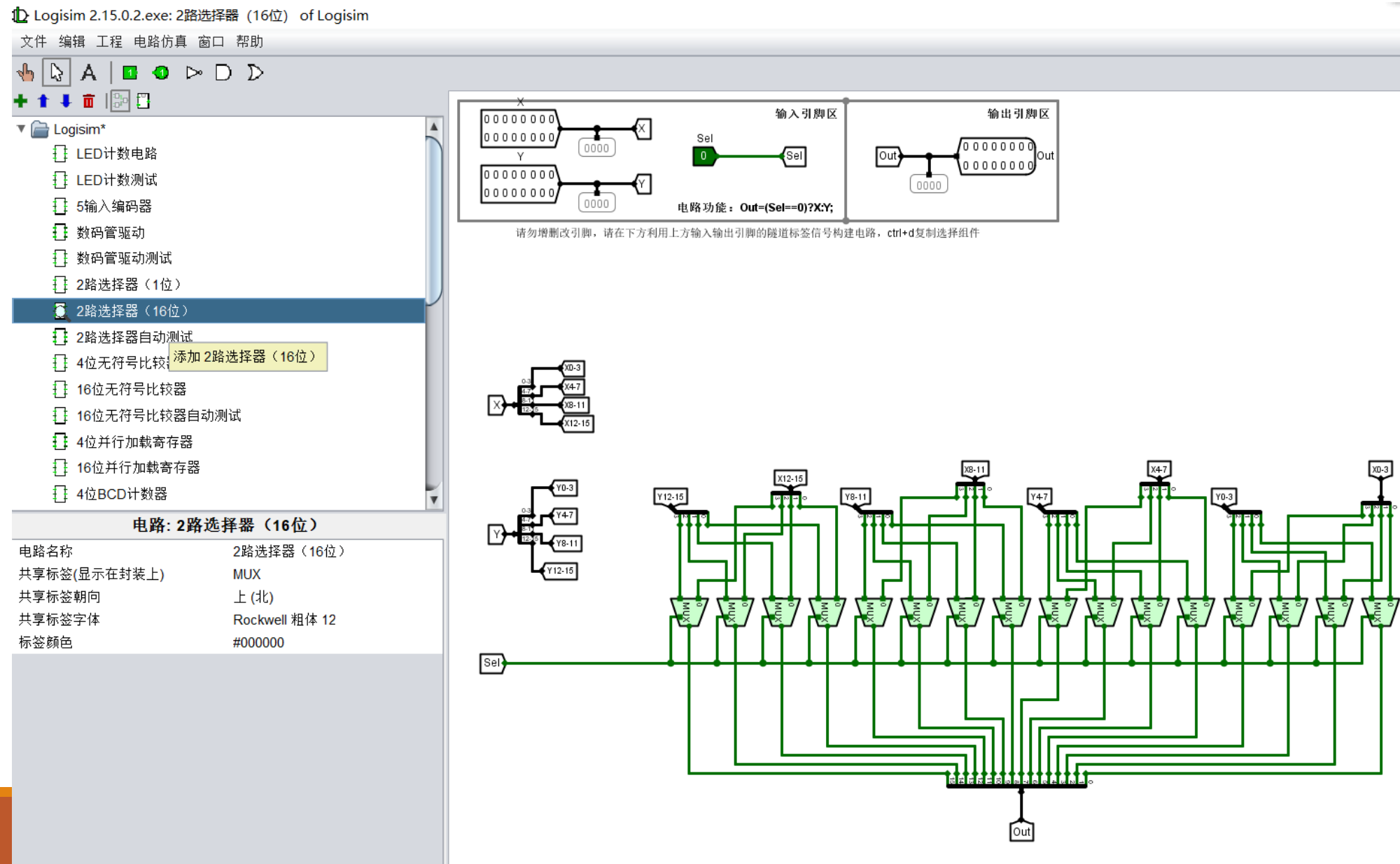


3、2路选择器（16位）的自动测试


待测试的自行设计的
16位的2路选择器

用于对比的
标准2路选择器

测试逻辑图

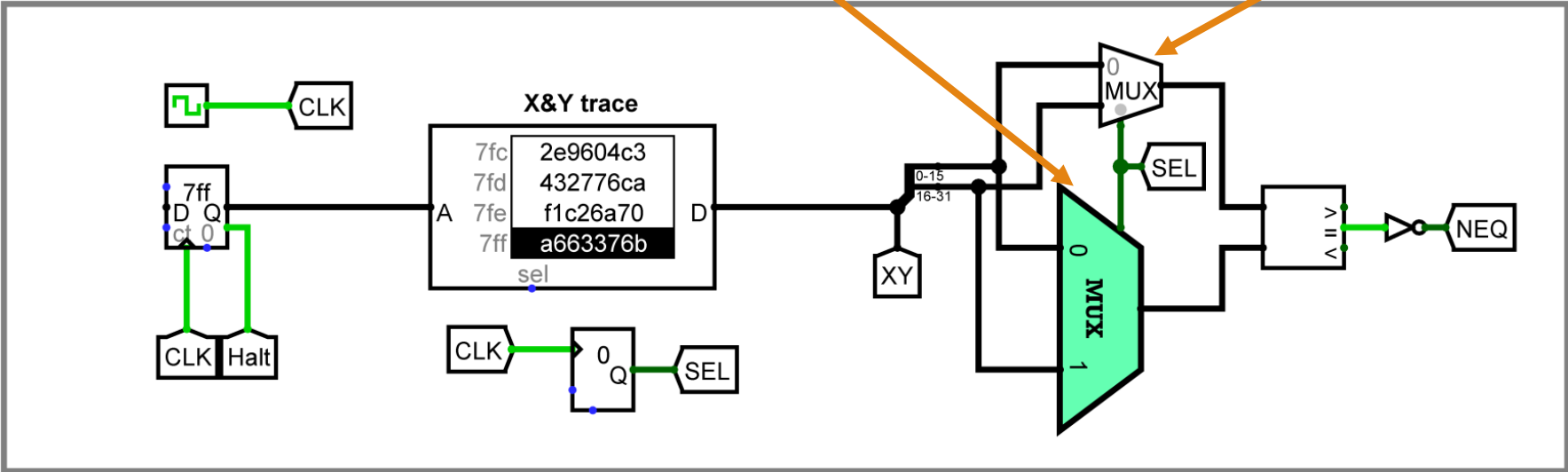


测试电路

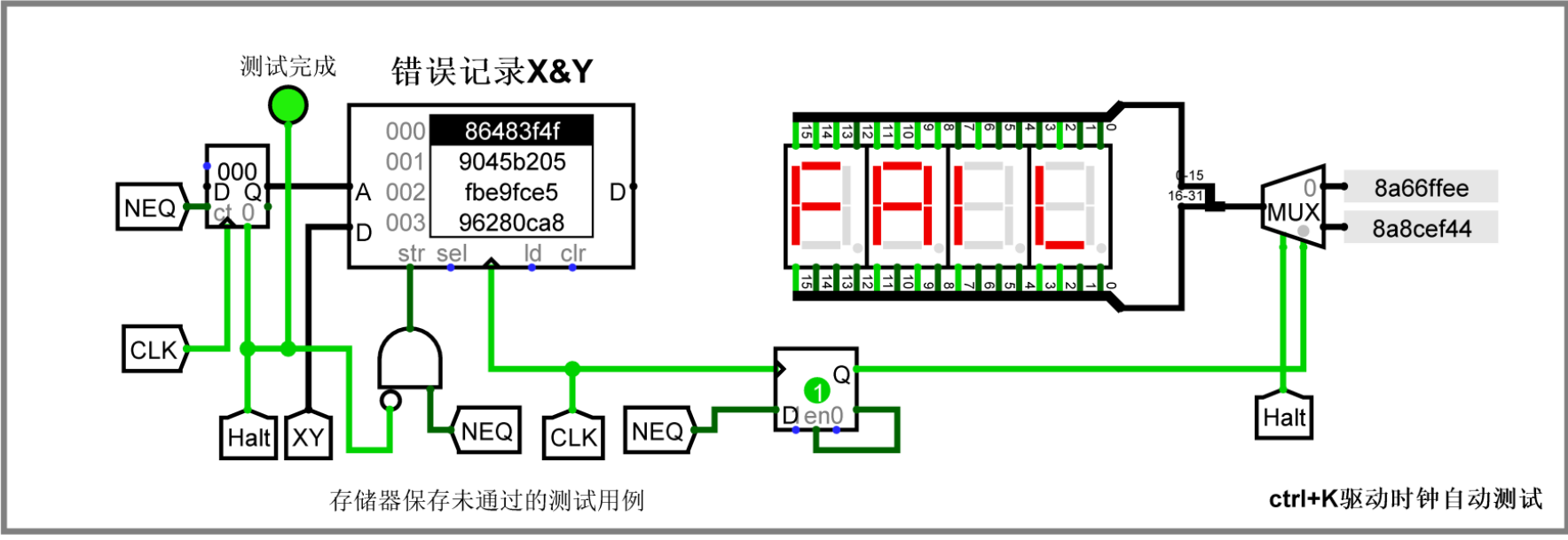


(二)：16位无符号比较器

无符号比较器的外部特性

 - 输入：16位的输入 X，Y；
- 输出：大于（1位），等于（1位），小于（1位）
- 功能：无符号比较两个输入，输出结果。



约束条件：只能运用线路库、逻辑门组件，输入输出库自行构建

 


Tip:
模块化设计

设计思路：先构建4位的无符号比较器，进而再扩展为16位

 1. 构造4位无符号比较器

- 输入：4 位的输入 X， Y；
- 输出：大于（1位）， 等于（1位）， 小于（1位）
- 功能：无符号比较（当 $X>Y$ 时，Great = 1）



(1) 封装编辑


(2) 子电路编辑:

分析真值表，形成各个输出的逻辑表达式，进而自动生成电路


4位比较器的简易真值表

输入								输出		
X3	Y3	X2	Y2	X1	Y1	X0	Y0	Great	Equal	Less
>		X		X		X		1	0	0
=		>		X		X		1	0	0
=		=		>		X		1	0	0
=		=		=		>		1	0	0
=		=		=		=		0	1	0
<		X		X		X		0	0	1
=		<		X		X		0	0	1
=		=		<				0	0	1
=		=		=		<		0	0	1

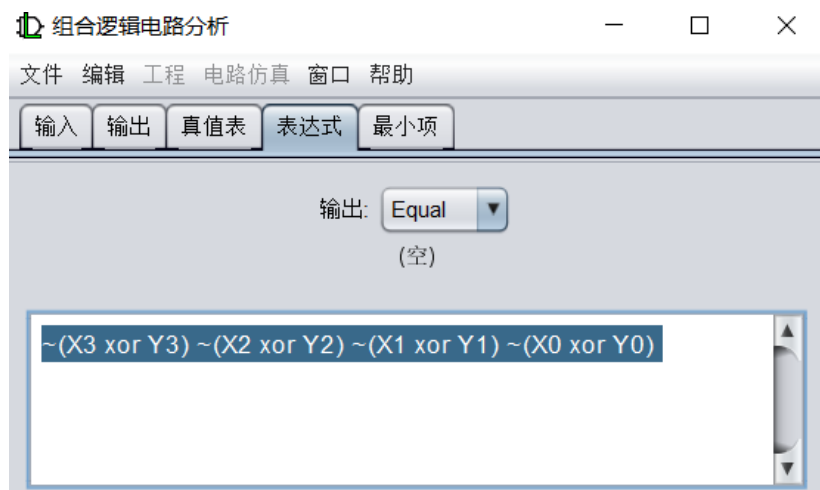➤ $\text{Equal} = (X3 \odot Y3) \& (X2 \odot Y2) \& (X1 \odot Y1) \& X0 \odot Y0$




 提示：在Logisim中填入逻辑表达式时，**异或为xor**，**同或可以看做异或的取反**



➤ Great、Less?

4位无符号比较器的子电路编辑图例



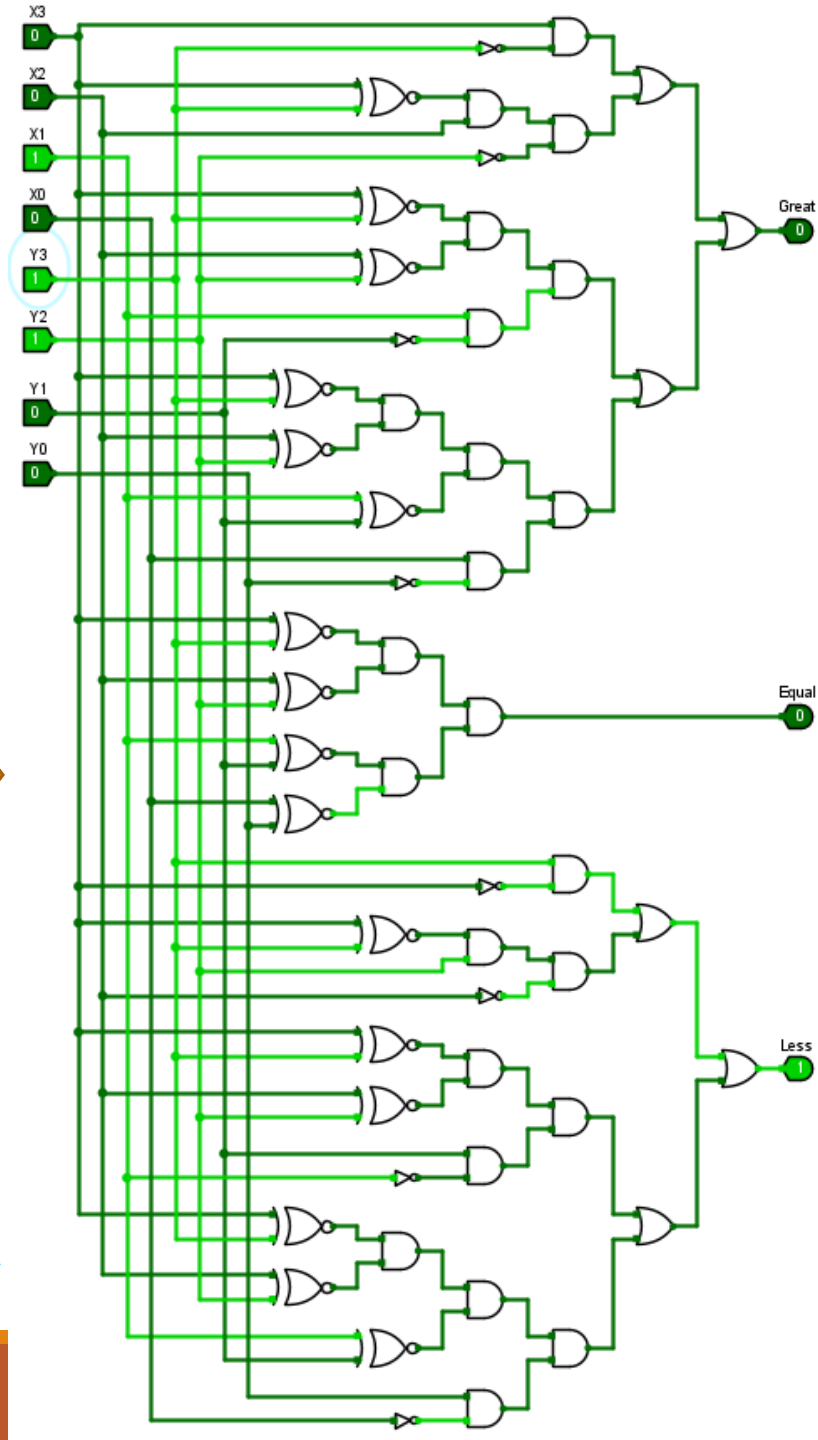


2、复制产生4个4位的比较器，再级连接形成1个16位的比较器

(1) X、Y中每4位对应1个4位比较器

➤ 用已有隧道标签进行连接

(2) 分析4个4位比较器的输出与最终输出的逻辑关系，生成级联电路

  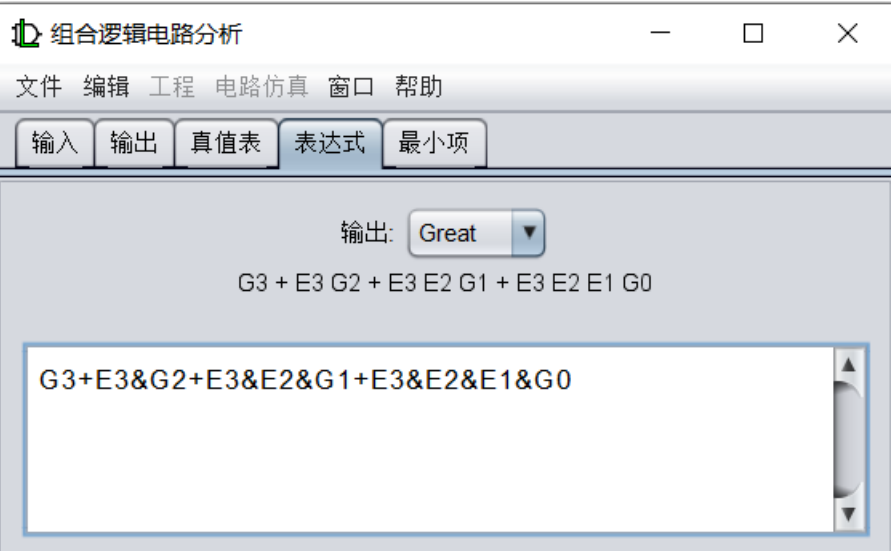


(3) 整理电路，戳工具初步测试电路

16位无符号比较器的子电路编辑图例（方案不唯一）

3、16位比较器的自动测试

地址为ff时，用例全部测试完毕；
可根据错误记录
进一步调试

Ctrl+K自动测试

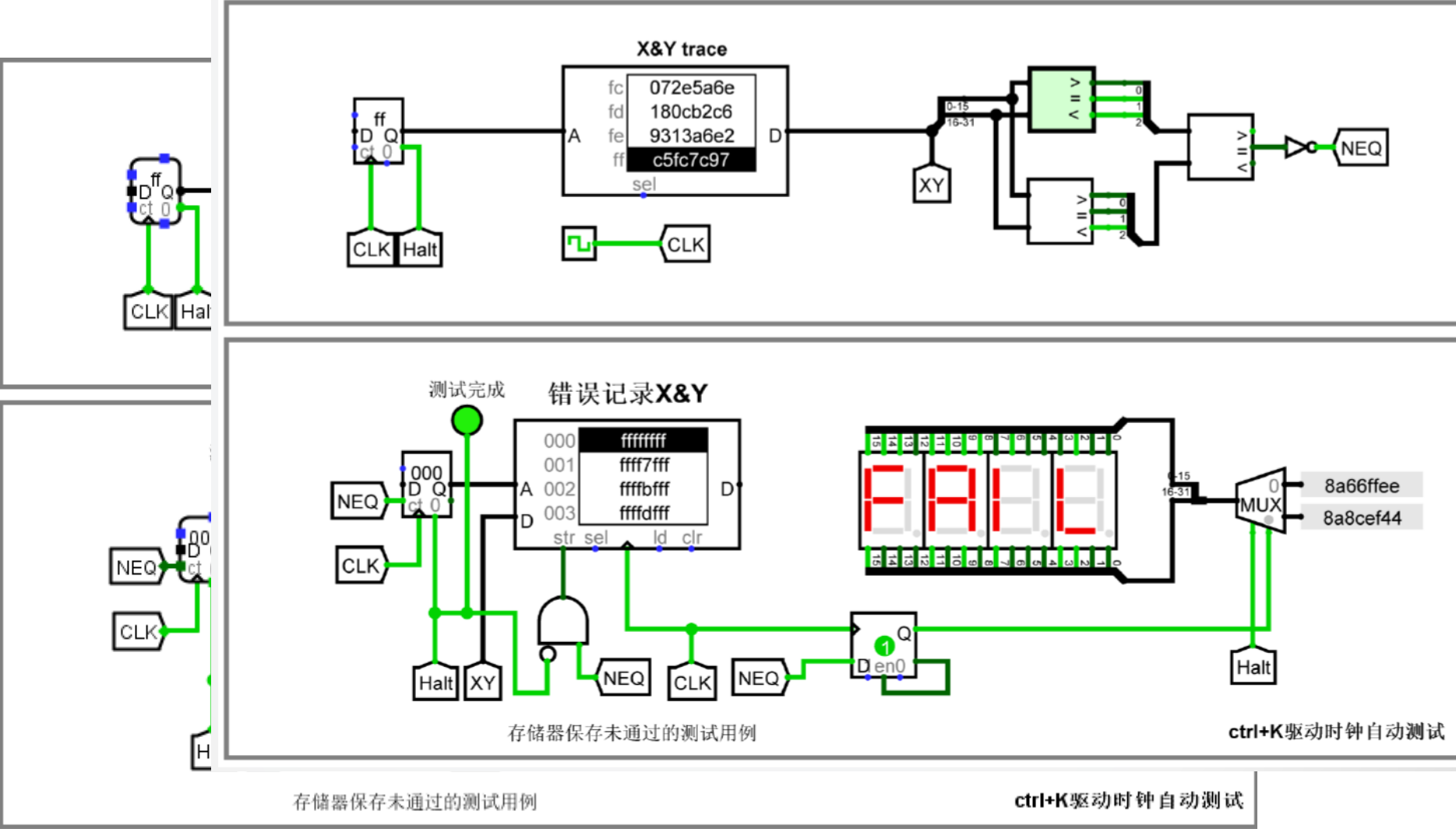

16位数无符号比较器自动测试

在实验文件中找到名为“16位无符号比较器自动测试”的测试电路

(三)：码表数码管的驱动



码表显示驱动的外部特性

- 输入：16位的BCD码（4位的10进制数）；
- 输出：4个7段数码管的控制信号（共32位）

{
□ S4T, S4B, S3T, S3B
□ S2T, S2B, S1T, S1B

设计思路：

- 利用新手实验已经构建的1个7段数码管驱动，并发形成4个7段数码管的驱动


 
 


码表数码管驱动的测试

1、自行新建一个“码表显示驱动测试”文件

   2、在文件中建立起如右图所示的测试电路。

- 添加码表显示驱动、常量、7段数码管、分线器等组件
- 定义输入、输出的标签隧道
- 完成连接



数字逻辑基础实验 (2)

——同步时序逻辑设计



同步时序逻辑电路概述

电路特征

- 由组合逻辑和存储单元构成
- 电路存在反馈
- 公共时钟进行同步

一般设计流程

- 构建状态图
- 构建状态转换逻辑
- 构建输出函数的逻辑
- 实现电路

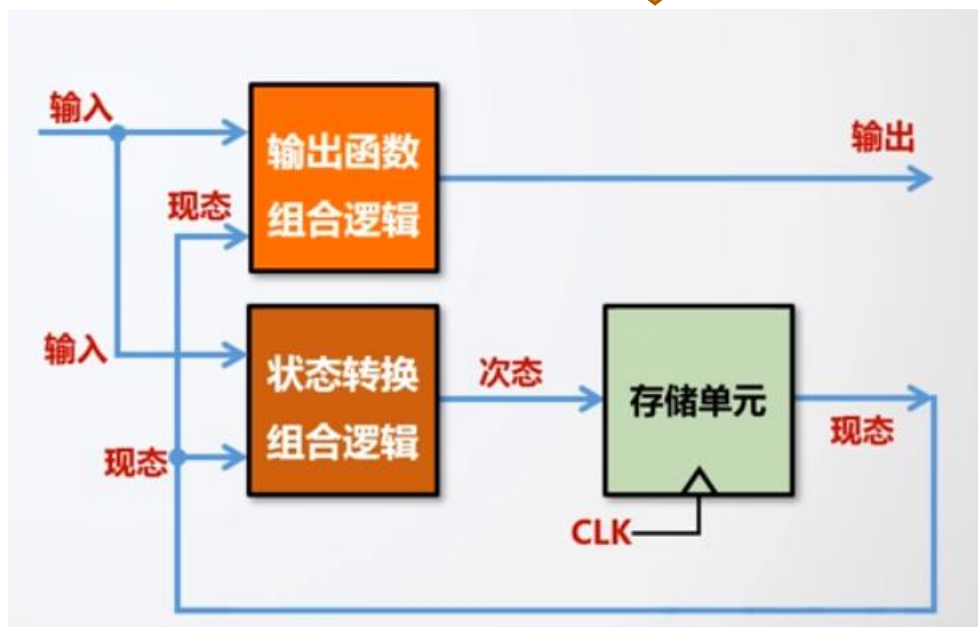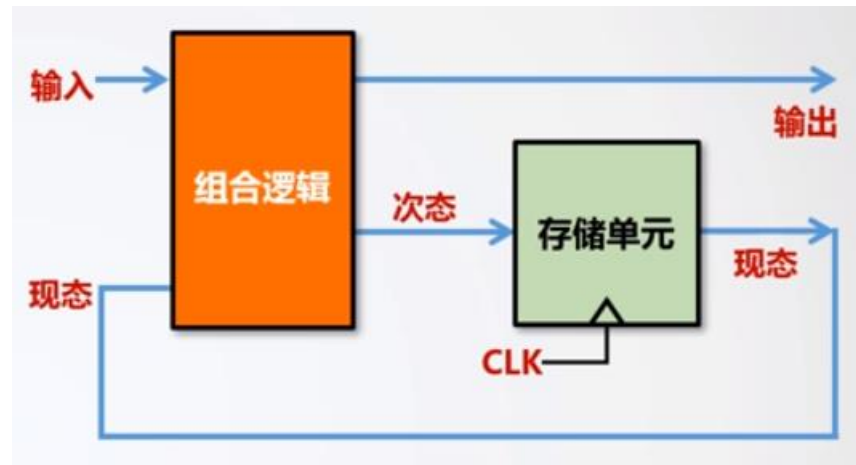

状态转换逻辑设计

- 填写EXCEL真值表
- 根据功能需求填写状态转换表
- 自动生成状态转换电路逻辑表达式（触发器输入函数）

[illegible]

输出函数组合逻辑设计

- 填写EXCEL真值表
- 根据功能需求填写输出函数真值表
- 自动生成输出函数逻辑表达式

S3	S2	S1	S0	In1	In2	In3	In4	In5	In6	In7	In8	最小项表达式	Out1	Out2	Out3	Out4	Out5
~S3&	~S2&	~S1&	~S0&	In1&		~In3&						~S3&~S2&~S1&~S0&In1&~In3	~S3&~S2&~S1&~S0&In1&~In3+				
~S3&	~S2&	~S1&	S0&		In2&							~S3&~S2&~S1&S0&In2					~S3&~S2&~S1&S0&In2+
~S3&	~S2&	~S1&	S0&			In3&						~S3&~S2&~S1&S0&In3				~S3&~S2&~S1&S0&In3+	
~S3&	~S2&	~S1&	S0&							In7&		~S3&~S2&~S1&S0&In7					
~S3&	~S2&	S1&	~S0&		In2&						In8&	~S3&~S2&S1&~S0&In2&In8	~S3&~S2&S1&~S0&In2&In8+	~S3&~S2&S1&~S0&In2&In8+			
~S3&	~S2&	S1&	~S0&									~S3&~S2&S1&~S0					
逻辑表达式->>>													~S3&~S2&~S1&~S0&In1&~In3	~S3&~S2&S1&~S0&In2&In8	~S3&~S2&S1&~S0&In2&In8	~S3&~S2&~S1&S0&In3	~S3&~S2&~S1&S0&In2

二、同步时序逻辑电路设计

实验目标

- 理解同步时序逻辑设计的基本流程
- 掌握状态转换逻辑、输出函数组合逻辑的设计方法
- 熟练运用Logisim构建运动码表中的时序逻辑部件


生成状态转换电路、输出函数的逻辑表达式

实验任务

- 16位寄存器（16位并行加载寄存器）
- 4位正向时间计数器（4位BCD计数器）
- 码表计数器

基础任务

已封装外观


 


打开资源包中的“Logisim.circ”，可以看到已经建立的电路（待编辑）

(一)：16位并行加载寄存器

16位并行加载寄存器的外部特性

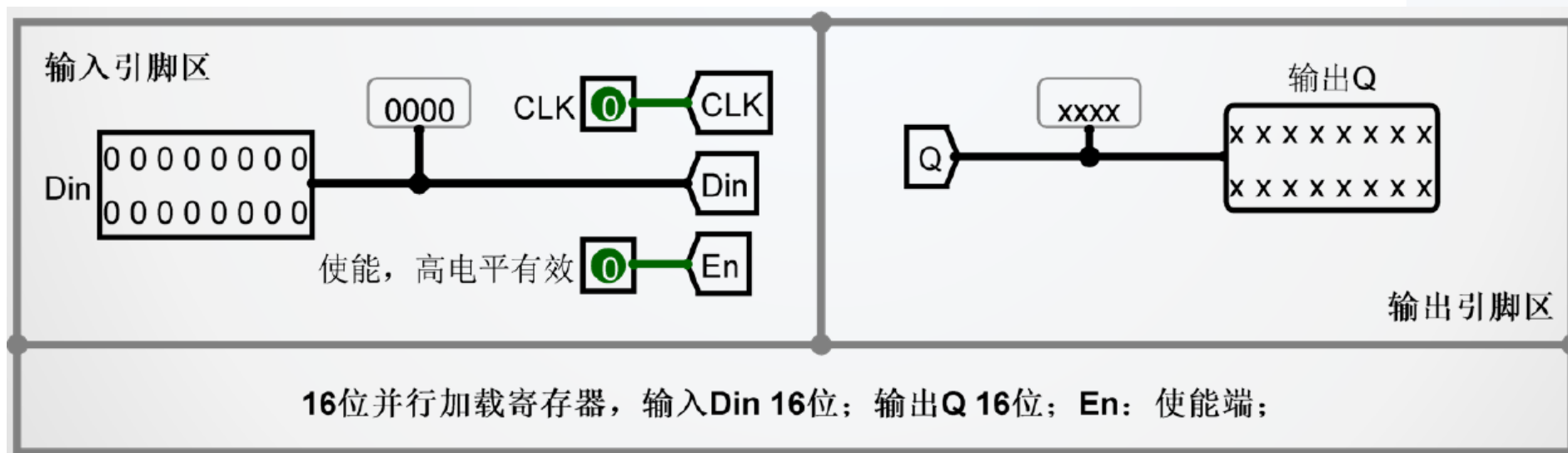 - 输入：16位的输入 Din，使能信号En；
- 输出：16位输出Q
- 功能：Din → Q




思考：16个1位触发器并发 or 4个4位触发器并发？

设计思路：先构建4位寄存器，再并发为16位寄存器

 1. 构建 4位并行加载寄存器

- 输入：Din（4位）；使能信号En
- 输出：Q（4位）
- 功能：Din → Q




封装外观

(1) 封装编辑

(2) 子电路编辑：不要增删改引脚，运用的输入输出引脚的隧道标签信号构建电路。

使用D触发器为元件；
属性选择包含使能端

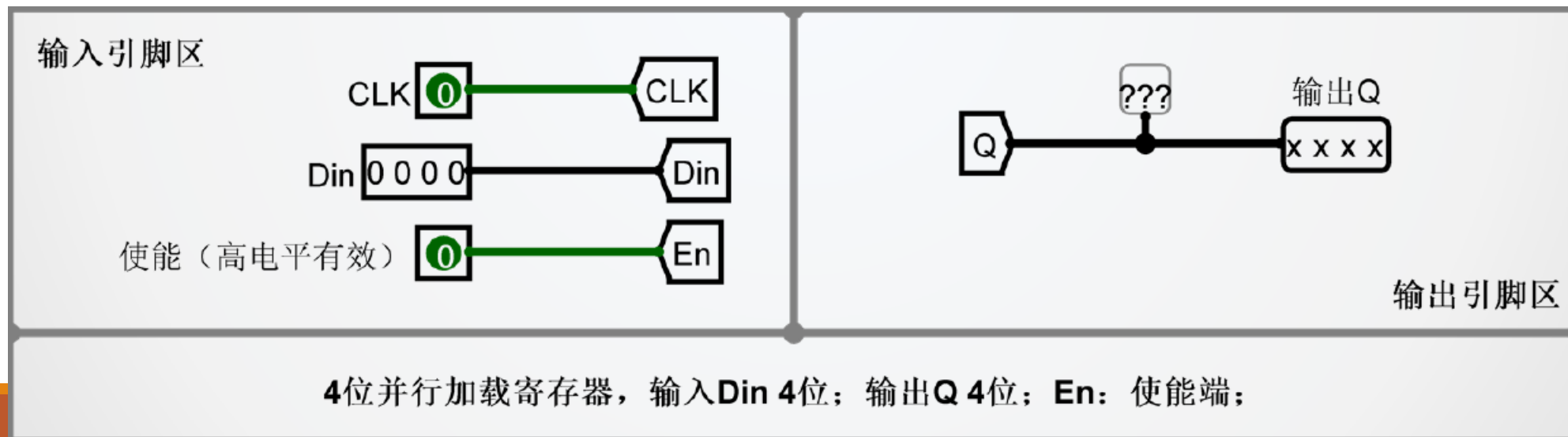

2、复制产生4个4位寄存器，再并联接形成1个16位并行加载寄存器

子电路编辑图例

方案不唯一

手动绘制时，
练习标签隧道
的使用，改善
电路图的美观
性与可读性

3、整理电路，运用 戳工具简单测试


Logisim 2.15.0.2.exe: 16位并行加载寄存器 of Logisim

文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助


LED计数测试
5输入编码器
数码管驱动
数码管驱动测试
2路选择器 (1位)
2路选择器 (16位)
2路选择器自动测试
4位无符号比较器
16位无符号比较器
16位无符号比较器自动测试
4位并行加载寄存器
16位并行加载寄存器
4位BCD计数器
BCD计数器状态转换 (自动生成)
BCD计数器输出函数(自动生成)

电路: 16位并行加载寄存器

电路名称	16位并行加载寄存器
共享标签(显示在封装上)	16位寄存器 SD
共享标签朝向	上 (北)
共享标签字体	SansSerif 粗体 12
标签颜色	#000000

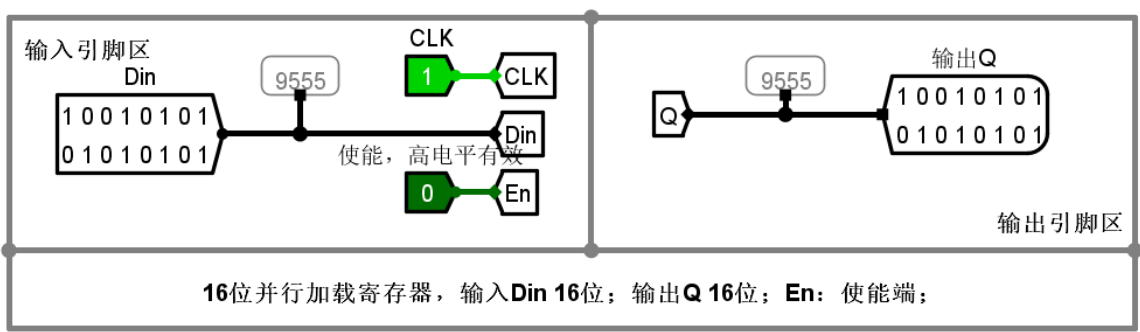

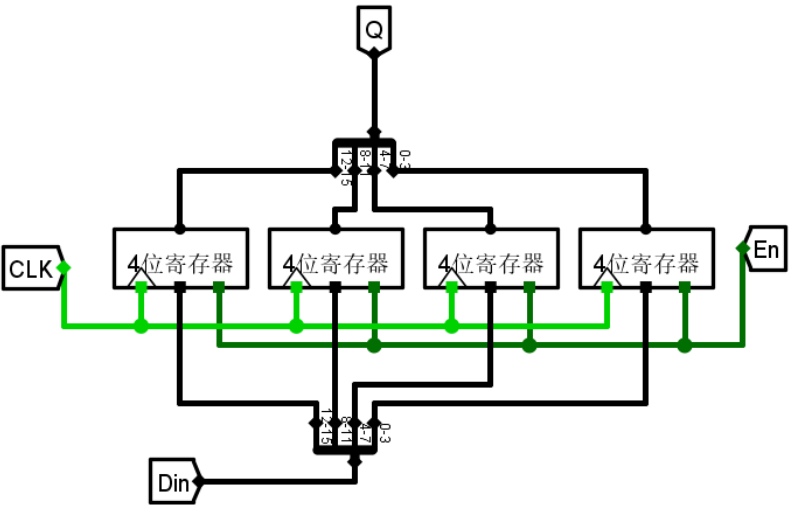请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件




(二)：4位BCD计数器

4位BCD计数器的外部特性


- 输入：时钟信号CLK，使能信号En，异步复位Rst；
- 输出：4位输出Q，进位输出信号Cout
- 功能：




Q从9→0时，产生进位信号Cout

 

封装外观

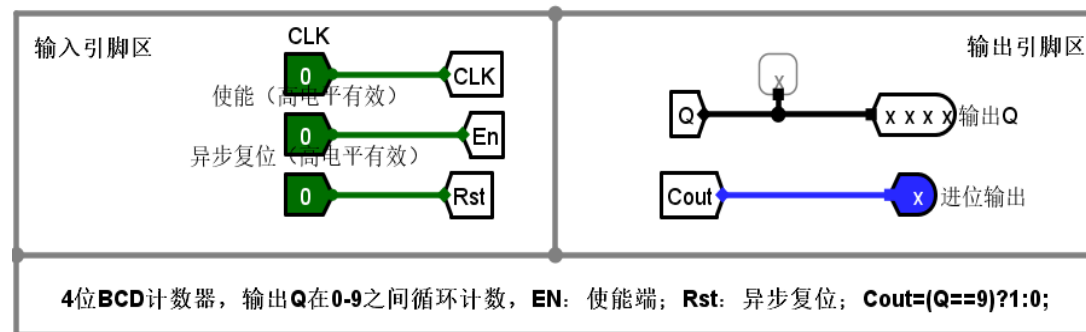

 请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件



子电路编辑原始状态

- 每个D触发器的输出就是1个状态位;
- 4个D触发器对应4个的状态位
- 设计重点——状态转换逻辑

当前状态(现态)					输入信号								下一状态 (次态)				
S3	S2	S1	S0	现态 10进制	In1	In2	In3	In4	In5	In6	In7	In8	次态 10进制	N3	N2	N1	N0
0	0	0	0	0									1	0	0	0	1
0	0	0	1	1									2	0	0	1	0
0	0	1	0	2									3	0	0	1	1
0	0	1	1	3									4	0	1	0	0
				4									5				

- 1、填写“状态转换表”
- 2、检查“触发器输入函数自动生成”的逻辑表达式
- 3、打开logisim中“BCD计数器状态转换（自动生成）”文件，利用电路分析自动生成



“输出函数”子电路设计

- ❑ 输入：4位现态S3-S0
- ❑ 输出：Cout（进位输出）
- ❑ 何种情况下Cout=1？

- 1、写出真值表 or Cout的逻辑表达式
- 2、打开logisim中“BCD计数器输出函数(自动生成)”文件，利用电路分析功能自动生成电路

整体连接，并利用戳工具初步测试

- ❑ Rst有效时，应产生什么效果？
- ❑ Cout如何更新？

 
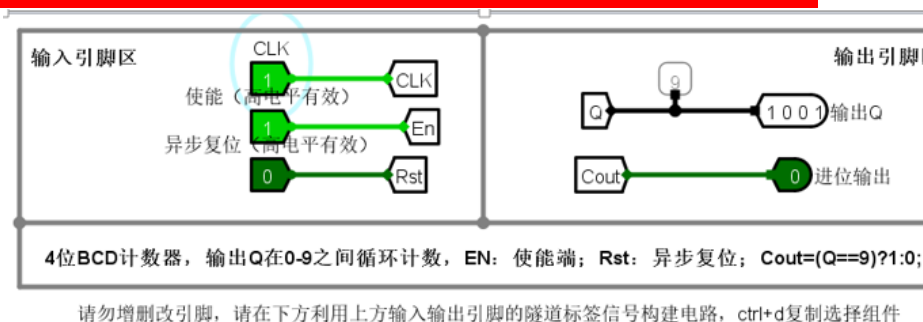


(三)：码表计数器（16位输出）

码表计数器的外部特性

- 输入：时钟信号CLK，使能信号En，异步复位Rst；
- 输出：16位输出Q
- 结构：包含4个BCD码计数器
- 功能：低位计数器从9到0时，相邻高位计数器加1

可为数码管显示
驱动提供输入

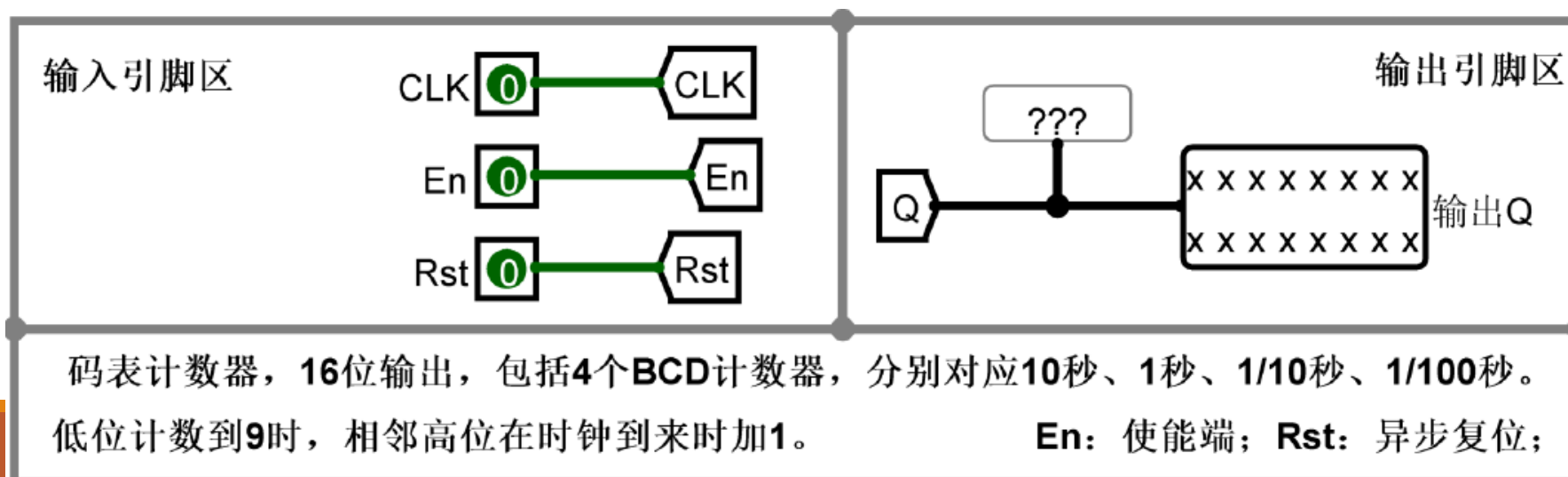 

设计思路：利用4个的4位BCD计数器级联而成

Logisim 2.15.0.2.exe: 码表计数器 of Logisim


文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助



- 2路选择器自动测试
- 4位无符号比较器
- 16位无符号比较器
- 16位无符号比较器自动测试
- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器**
- BCD计数器状态转换(自动生成)
- BCD计数器输出函数(自动生成)
- 码表计数器
- 码表计数器自动测试
- 码表显示驱动
- ★运动码表
- 码表控制器
- 码表控制器状态转换(自动生成)

工具: 4位BCD计数器

朝向	右 (东)
标签	
标签位置	上 (北)
标签字体	Dialog 标准 12
标签颜色	#000000
电路名称	4位BCD计数器
共享标签(显示在封装上)	4位BCD计数器
共享标签朝向	上 (北)
共享标签字体	SansSerif 标准 12
标签颜色	#000000

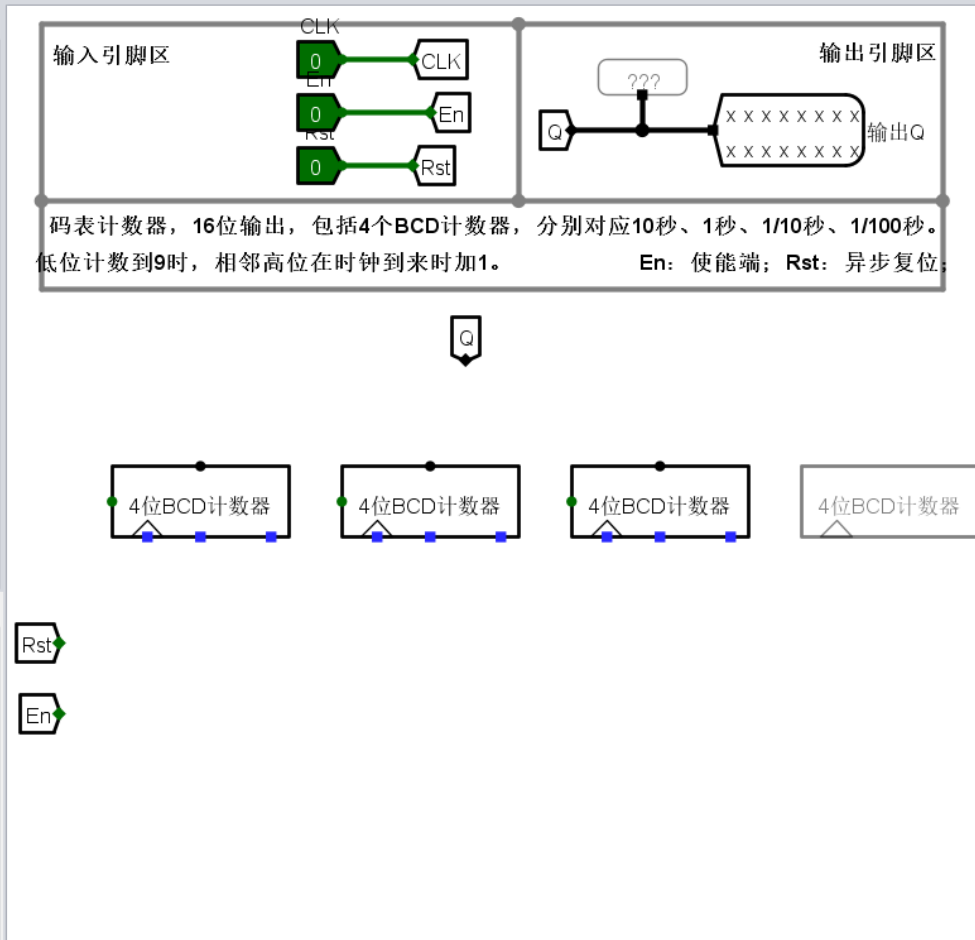


➤ 每个4位BCD计数器的使能端En、复位端Rst、输出端Q, 与整个码表计数器的引脚如何连接?

➤ 低1级的数码管如何驱动高一级的数码管计数?

码表计数器的自动测试

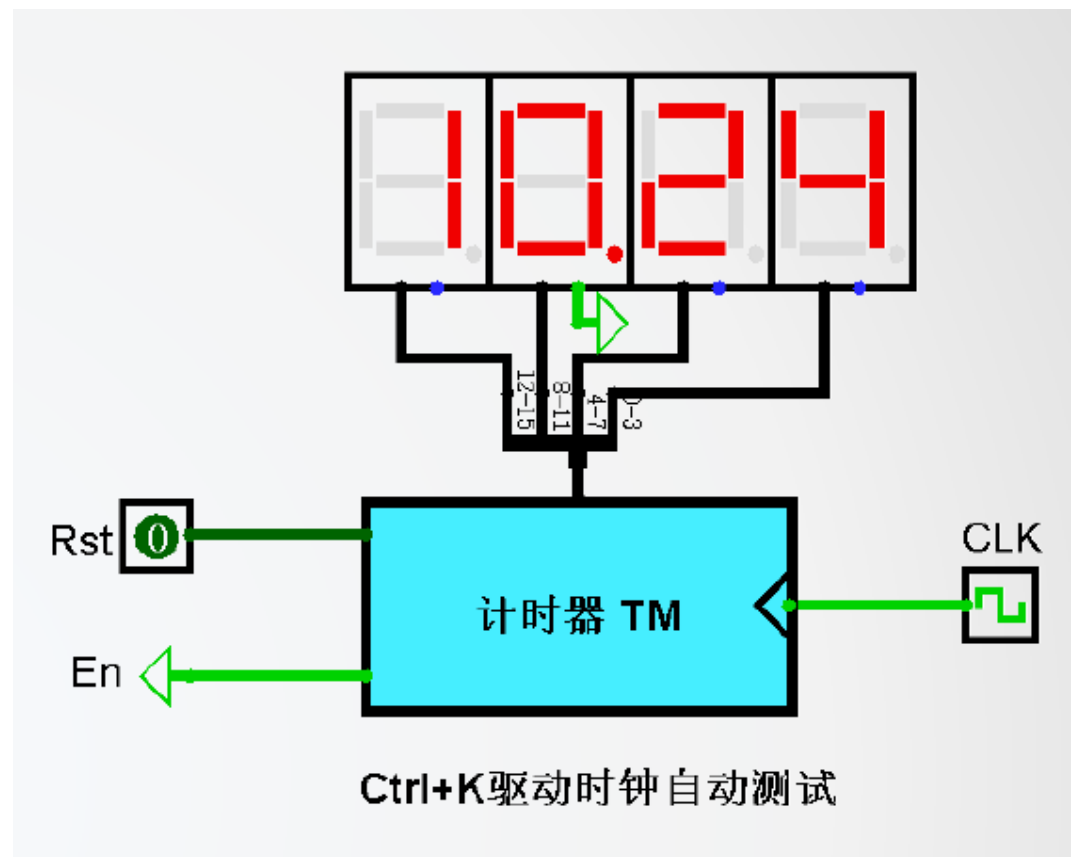- 打开自动测试文件，按下**Ctrl+K**
自动开始测试
- 也可以根据需要单步时钟调试
- 注意观察低位向高位的进位是否有错



数字逻辑基础实验 (3)

——小型数字系统运动码表

三、数字系统综合设计



数字系统的设计流程

1、数字系统的需求分析

- 外部整体输入、输出分析，包括数据、控制信号与状态

3、构建数据通路

- 从数据流动的角度，连接各功能部件

5、系统集成联调

- 从控制流角度，连接控制单元（4）和各执行部件构成的数据通路（3）

2、功能部件设计（分模块设计）

- 得到内部的控制信号、状态

4、构建控制单元

- 绘制系统状态图
- 构建状态转换电路
- 构建输出函数电路（生成所需要的内部、外部控制信号，产生状态输出）
- 构建控制单元

构建小型数字系统——运动码表


1、运动码表初步功能需求分析

运动码表的外部特性

- 输入：4个按钮； 输出：4个7段数码管

运动码表的功能

 - **Start**: 计时器归0，重新开始计时
- **Stop**: 停止计时，显示当前计时数据
- **Store**: 尝试更新系统记录的计时数据（**满足条件：当前计时数据 < 系统记录**）
- **Reset**: 复位，使得计时器 = 00.00， 系统记录 = 99.99



2、运动码表功能部件分析

#	功能部件	控制信号	输入	输出
1	时间计数器TM	TM-En, TM-Rst	CLK	时间计数输出16位
2	16位寄存器SD	SD-En	CLK, Din(16位)	Q(16位)
3	数码管显示DP		Din(16位)	DisplayInfo(32位)
4	比较器			
5	2路选择器	Sel		

同步时序
电路设计



组合逻辑
电路设计





运动码表的电路编辑界面

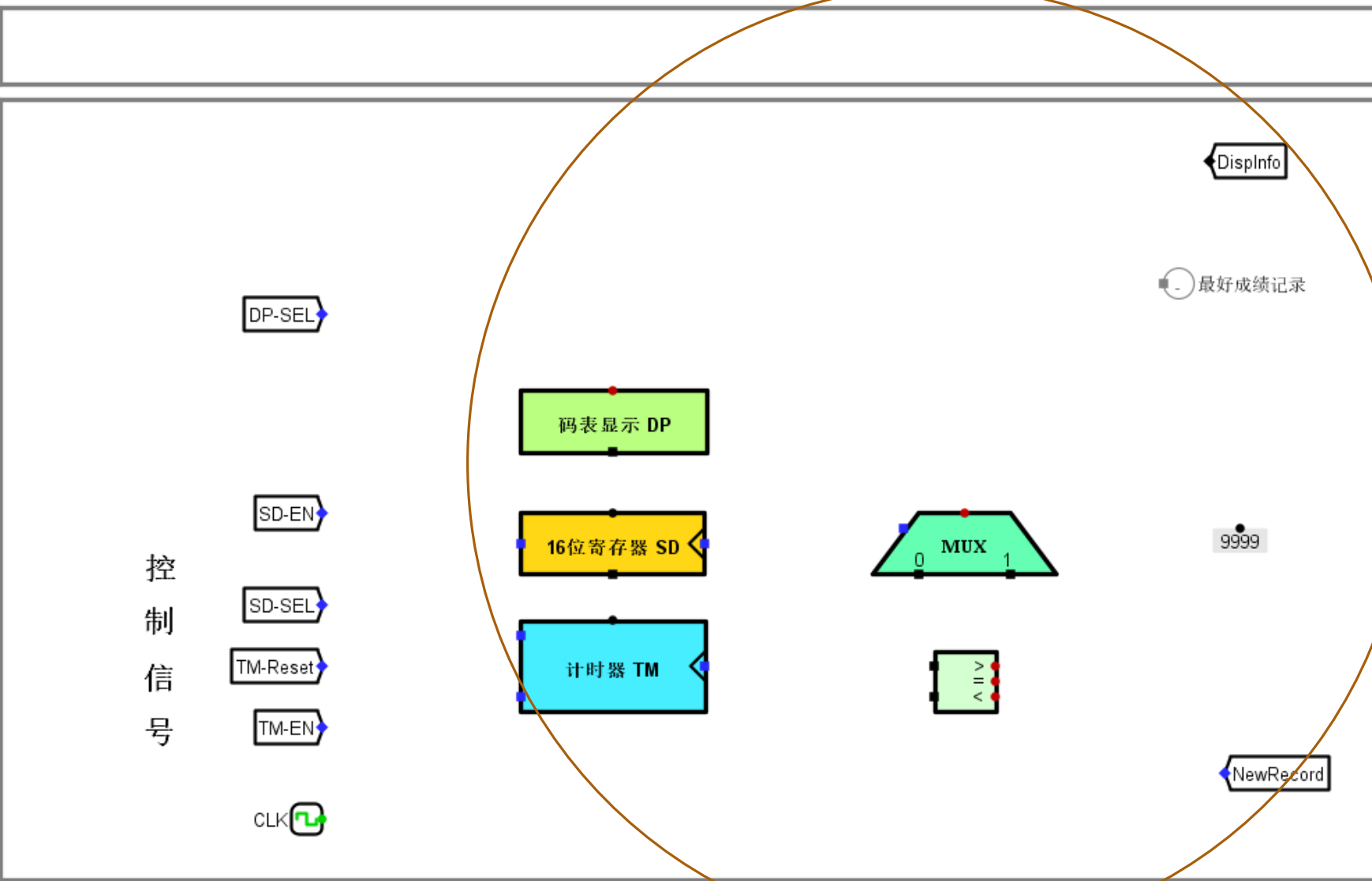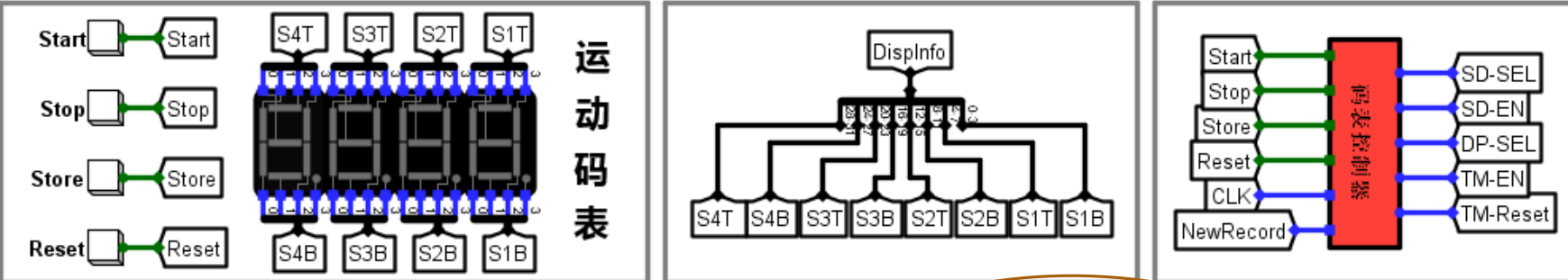- **Start:** 计时器归0，重新开始计时
- **Stop:** 停止计时，显示当前计时数据
- **Store:** 尝试更新系统记录的计时数据（**满足条件：当前计时数据 < 系统记录**）
- **Reset:** 复位，使得计时器 = 00.00，系统记录 = 99.99



3、运动码表数据通路构建



1、完成各功能部件输入来源表

#	功能部件	数据输入	来源	备注
1	时间计数器TM			
2	16位寄存器SD	CLK, Din(16位)	99.99 或 当前记录	增加2路选择器 SD-Sel
3	数码管显示DP	Din(16位)	TM.Q 或 SD.Q	增加2路选择器 DP-Sel
4	比较器		当前计时 & SD.Q	NewRecord

2、按数据流动过程连接数据通路

Tip: 有多个输入来源时，需增加多路选择器

4、运动码表控制单元构建（重点！！）

外部的控制输入信号


➤ Start、Stop、Store、Reset

内部的状态反馈信号

➤ NewRecord

定义控制单元的输出信号

➤ SD-SEL、SD-EN、TM-EN、TM-Rest、DP-SEL

 

封装外观

电路编辑界面

Logisim 2.15.0.2.exe: 码表控制器 of Logisim


文件 编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助



- 4位无符号比较器
- 16位无符号比较器
- 16位无符号比较器自动测试
- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器
- BCD计数器状态转换(自动生成)
- BCD计数器输出函数(自动生成)
- 码表计数器
- 码表计数器自动测试
- 码表显示驱动
- ★运动码表
- 码表控制器
- 码表控制器状态转换(自动生成)
- 码表控制器输出函数(自动生成)

电路: 码表控制器

电路名称	码表控制器
共享标签(显示在封装上)	码表控制器
共享标签朝向	右(东)
共享标签字体	SansSerif 粗体 12
标签颜色	#000000

 

- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器
- BCD计数器状态转换(自动生成)
- BCD计数器输出函数(自动生成)
- 码表计数器
- 码表计数器自动测试
- 码表显示驱动
- ★运动码表
- 码表控制器
- 码表控制器状态转换(自动生成)
- 码表控制器输出函数(自动生成)
- 码表显示驱动测试

start

0

stop

0

store

0

reset

0

NewRecord

0

S2

0

S1

0

S0

0

N2

X

N1

X

N0

X

“码表控制状态转换”的设计

工具: BCD计数器状态转换(自动生成)

朝向	右(东)
标签	
标签位置	上(北)
标签字体	Dialog 标准 12
标签颜色	#000000
电路名称	BCD计数器状态转换(自动生...
共享标签(显示在封装上)	状态转换
共享标签朝向	上(北)
共享标签字体	SansSerif 粗体 12
标签颜色	#000000

- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器
- BCD计数器状态转换(自动生成)
- BCD计数器输出函数(自动生成)
- 码表计数器
- 码表计数器自动测试
- 码表显示驱动
- ★运动码表
- 码表控制器
- 码表控制器状态转换(自动生成)
- 码表控制器输出函数(自动生成)
- 码表显示驱动测试

S2

0

S1

0

S0

0

SDSel

X

SDEN

X

DPSEL

X

TMSEL

X

TMRese

X

电路: 码表控制器输出函数(自动生成)

电路名称	码表控制器输出函数(自动生成)
共享标签(显示在封装上)	输出函数
共享标签朝向	右(东)
共享标签字体	SansSerif 标准 12
标签颜色	#000000

“码表控制输出函数”的设计



(1) 根据功能需求构建状态图

画出状态图（现态 -----> 次态）

➤ 运动码表状态定义（可自行设计、方案不唯一）

状态	状态编码 S2 S1 S0	主要功能
初始（000）		TM.Q = 00.00, SD.Q = 99.99
从0计数		TM从0开始计数
停止		显示TM.Q
存储		当产生NewRecord时，TM.Q -->SD.Q

➤ 状态转移的输入条件

外部输入控制信号：Start、Stop、Store、Reset

内部反馈的状态信号：NewRecord

Tip: 借助Excel表格，不需要的输入条件不用填写
(下图仅为部分状态转移内容)

(2) 填写状态转换表

当前状态(现态)					输入信号								下一状态 (次态)				
S3	S2	S1	S0	现态 10进制	newRecord	start	stop	store	reset	In6	In7	In8	次态 10进制	N3	N2	N1	N0
0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		1	0	0	0				1	0	0	0	1
0	0	0	0	0		0	0	0	1				0	0	0	0	0

注意：所有可能出现的转移条件均要考虑。不要遗漏保持当前状态不变的情况

(3) 生成状态转换逻辑表达式，进而利用Logisim电路分析功能，完成“码表控制状态转换”子电路

➤ 利用戳工具简单测试所有的状态转换情况，必要时通过真值表微调电路


(4) 填写输出函数真值表

- 输入
控制器现态: S2 S1 S0
- 输出
送往数据通路的控制信号:
SD-SEL、SD-EN、TM-EN、
TM-Rest、 DP-SEL
- 参照已完成的数据通路图,
确定每个状态需要产生的
输出控制信号

数据通路图举例

简易真值表举例

现态	数据通路变化	需要产生的内部控制信号
初始 (000)	停止计数、TM.Q = 00.00, SD.Q = 99.99 显示TM.Q (默认选择)	~TM-EN、TM-Rest SD-SEL、SD-EN ~DP-SEL
计数		
停止		
存储		

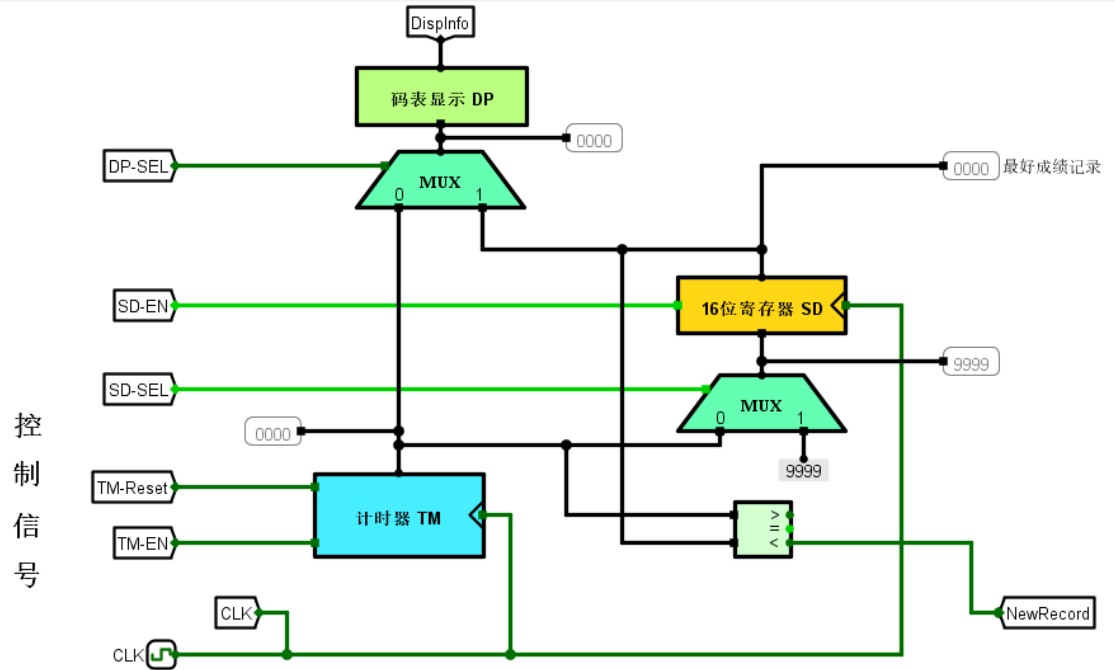


➤ 自行改建出供码表设计使用的EXCEL，填写真值表

当前状态(现态)					输入信号												
S3	S2	S1	S0	现态 10进制	NewRecord	start	stop	store	reset	In6	In7	In8	SDSel	SDEN	DPSEL	TMSEL	TMReset
0	0	0	0	0									1	1			1

(图中仅为部分真值表内容)

(5) 生成输出函数逻辑表达式，进而利用Logisim电路分析功能，“码表控制
输出函数”子电路

➤ 利用戳工具简单测试所有整体情况

 

(6) 完成“码表控制器”的内部逻辑的连接。

可以根据个人设计需要，适当调整原给定的部分连接线路


5、运动码表系统集成与联调

连接控制单元与数据通路

- 对照**功能部件分析表**、**部件输入来源表**，完成**控制单元**与**数据通路**各个部件的引脚连接
- 可适当添加与调整基本部件、门电路、线路等

运动码表功能测试

- 适当添加探针，便于观察
- 发现错误后，再调试、修改各个部分

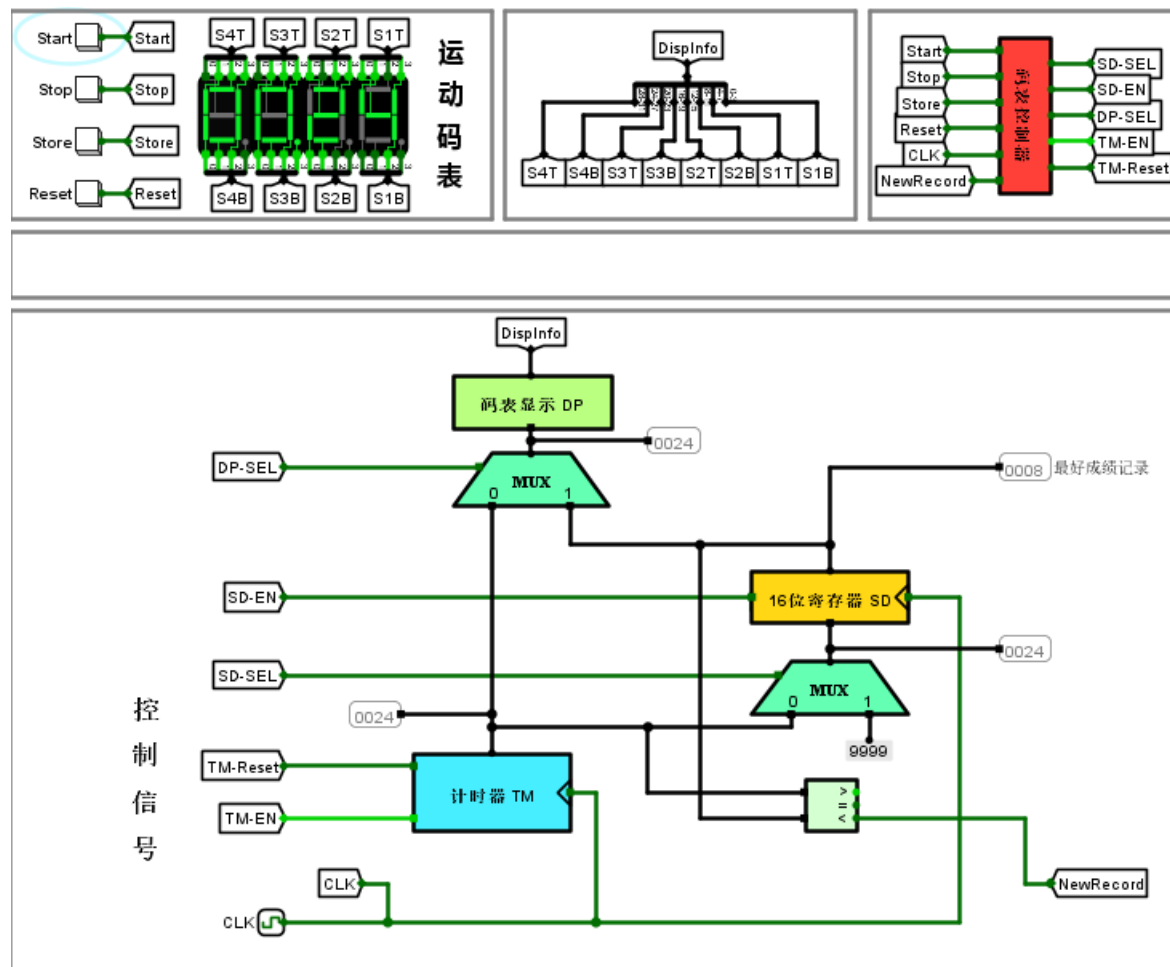

实验报告要求——运动码表设计

- 1、撰写实验报告。报告按照数字系统设计的流程进行组织编写；需将多个分解实验的分析、设计思路与过程清晰描述（包括真值表、状态定义、状态转移、输出函数等），并相应贴出测试截图。
- 2、实验完成后，将最终的“Logisim.circ”文件以“学号_数字码表.circ”命名另存。
- 3、在福大课程中心平台中，本门课程的“作业”中，相应提交实验报告与电路文件。