

# 数字码表实验报告

## 一、 实验目的

掌握数字系统的特点

掌握数字系统的设计方法：模块化、层次化

掌握组合逻辑的设计流程与设计思想

掌握同步时序电路的设计流程与设计思想

掌握系统集成联调的方法

## 二、 实验任务说明/分析

运动码表的功能

输入：4 个按钮

输出：4 个 7 段数码管

Start：计时器归 0，重新开始计时

Stop：停止计时，显示当前计时数据

Store：尝试更新系统记录的计时数据（满足条件：当前计时数据 < 系统记录）

Reset：复位，使得计时器 = 00.00，系统记录 = 99.99

## 三、 实验过程

运动码表的设计分为三部分

### 一、组合逻辑电路设计

2 路选择器

16 位无符号比较

数码管显示

### 二、同步时序逻辑设计

16 位寄存器

4 位 BDC 计数器

码表计数器

### 三、数字系统综合设计

运动码表数据通路建设


运动码表控制单元设计

系统集成联调

 
#### 1. 功能部件设计

2 路选择器

- LED计数电路
- LED计数测试
- 5输入编码器
- 数码管驱动
- 数码管驱动测试
- 2路选择器（1位）
- 2路选择器（16位）
- 2路选择器自动测试
- 4位无符号比较器
- 16位无符号比较器
- 16位无符号比较器自动测试



 - 数码管驱动测试
- 2路选择器（1位）
- 2路选择器（16位）
- 2路选择器自动测试
- 4位无符号比较器
- 16位无符号比较器
- 16位无符号比较器自动测试
- 4位并行加载寄存器
- 16位并行加载寄存器
- 4位BCD计数器
- BCD计数器状态转换（自动生成）
- BCD计数器输出函数(自动生成)
- 码表计数器
- 码表显示驱动
- 码表显示驱动测试
- 码表计数器自动测试
- ★运动码表
- 码表控制器
- 码表控制器驱动大板板图(自动生成)




输入：16 位的输入 X,Y；选择控制信号 Sel

输出：16 位输出 Out


功能：out= (Sel==0) ? X:Y（当 Sel 为 0，选择 X 作为输出；否则，选择 Y 输出）

约束条件：只能运用线路库、逻辑门组件，输入输出库自行构建


设计要点：先构建 1 位的二路选择器，再并发为 16 位

 


 
请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件




上方为 1 位，下方为 16 位

 

  
请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制i



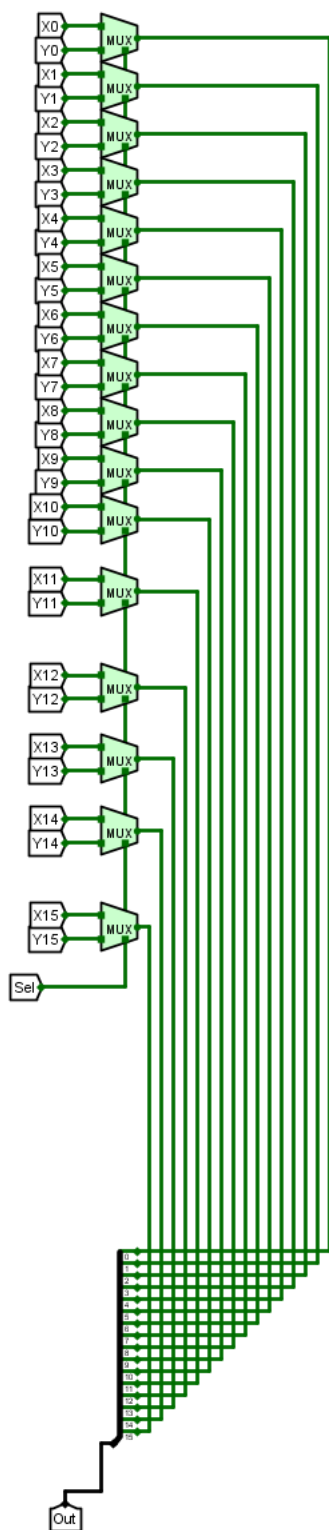

自动测试效果



 

输入：16 位的输入 X,Y

输出：大于（1 位），等于（1 位），小于（1 位）

功能：无符号的比较两个输入，输出结果

约束条件：只能运用线路库、逻辑门组件，输入输出库自行构建

先构建 4 位的无符号比较器，进而再扩展为 16 位 4 位无符号比较器：通过 excel 生成逻辑表达式，进而自动生成电路

4 位比较器（简易）真值表


输入								输出		
X3	Y3	X2	Y2	X1	Y1	X0	Y0	Great	Equal	Less
>		X		X		X		1	0	0
=		>		X		X		1	0	0
=		=		>		X		1	0	0
=		=		=		>		1	0	0
=		=		=		=		0	1	0
<		X		X		X		0	0	1
=		<		X		X		0	0	1
=		=		<				0	0	1
=		=		=		<		0	0	1

Great=  $X_0 \sim Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 \sim Y_0 + X_1 \sim Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 + X_1 X_0 \sim Y_3 \sim Y_2 \sim Y_0 + X_2 \sim Y_3 \sim Y_2 + X_2 X_0 \sim Y_3 \sim Y_1 \sim Y_0 + X_2 X_1 \sim Y_3 \sim Y_1 + X_2 X_1 X_0 \sim Y_3 \sim Y_0 + X_3 \sim Y_3 + X_3 X_0 \sim Y_2 \sim Y_1 \sim Y_0 + X_3 X_1 \sim Y_2 \sim Y_1 + X_3 X_1 X_0 \sim Y_2 \sim Y_0 + X_3 X_2 \sim Y_2 + X_3 X_2 X_0 \sim Y_1 \sim Y_0 + X_3 X_2 X_1 \sim Y_1 + X_3 X_2 X_1 X_0 \sim Y_0$

Equal=  $\sim X_3 \sim X_2 \sim X_1 \sim X_0 \sim Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 \sim Y_0 + \sim X_3 \sim X_2 \sim X_1 X_0 \sim Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 Y_0 + \sim X_3 \sim X_2 X_1 \sim X_0 \sim Y_3 \sim Y_2 Y_1 Y_0 + \sim X_3 X_2 \sim X_1 \sim X_0 \sim Y_3 Y_2 \sim Y_1 Y_0 + \sim X_3 X_2 X_1 \sim X_0 \sim Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 + \sim X_3 X_2 X_1 X_0 \sim Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 + X_3 \sim X_2 \sim X_1 \sim X_0 Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 \sim Y_0 + X_3 \sim X_2 \sim X_1 X_0 Y_3 \sim Y_2 \sim Y_1 Y_0 + X_3 \sim X_2 X_1 \sim X_0 Y_3 \sim Y_2 Y_1 Y_0 + X_3 X_2 \sim X_1 \sim X_0 Y_3 Y_2 \sim Y_1 Y_0 + X_3 X_2 X_1 \sim X_0 Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 + X_3 X_2 X_1 X_0 Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$


Less=  $\sim X_3 \sim X_2 \sim X_1 \sim X_0 Y_0 + \sim X_3 \sim X_2 \sim X_1 Y_1 + \sim X_3 \sim X_2 \sim X_0 Y_1 Y_0 + \sim X_3 \sim X_2 Y_2 + \sim X_3$
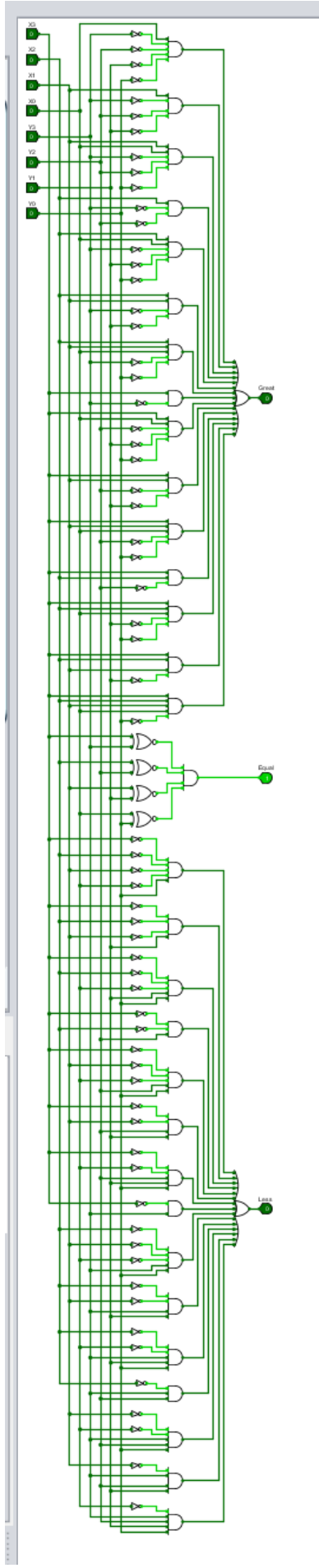
$$\begin{aligned}
& \sim x_1 \sim x_0 y_2 y_0 + \sim x_3 \sim x_1 y_2 y_1 + \sim x_3 \sim x_0 y_2 y_1 y_0 + \sim x_3 y_3 + \sim x_2 \sim x_1 \sim x_0 y_3 y_0 + \\
& \sim x_2 \sim x_1 y_3 y_1 + \sim x_2 \sim x_0 y_3 y_1 y_0 + \sim x_2 y_3 y_2 + \sim x_1 \sim x_0 y_3 y_2 y_0 + \sim x_1 y_3 y_2 y_1 \\
& + \sim x_0 y_3 y_2 y_1 y_0
\end{aligned}$$









 



输入：16 位的 BDC 码（4 位的 10 进制数）

输出：4 个 7 段数码管的控制信号（共 32 位）

 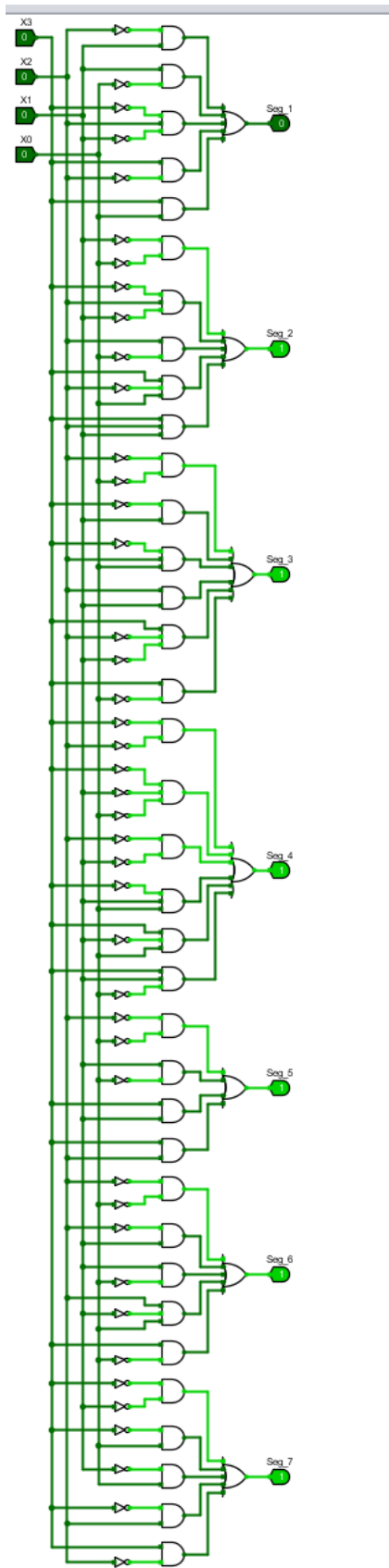
设计要点 利用已经过构建的一个 7 段数码管，并发形成 4 个 7 段数码管的驱动  
数码管驱动如下





码表驱动如下

  




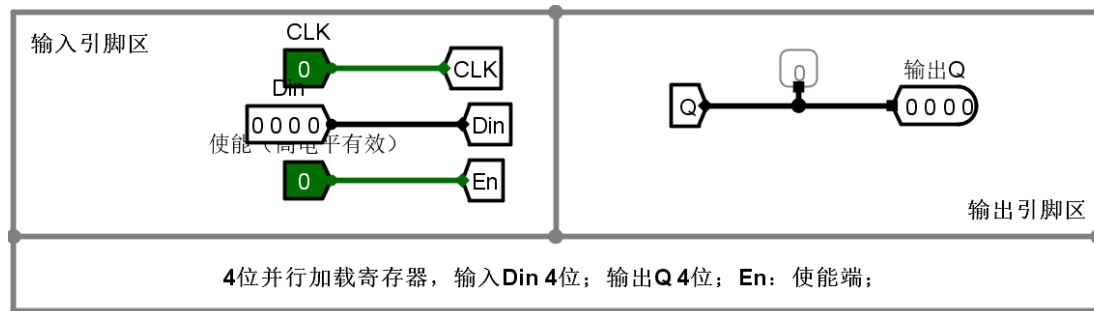

 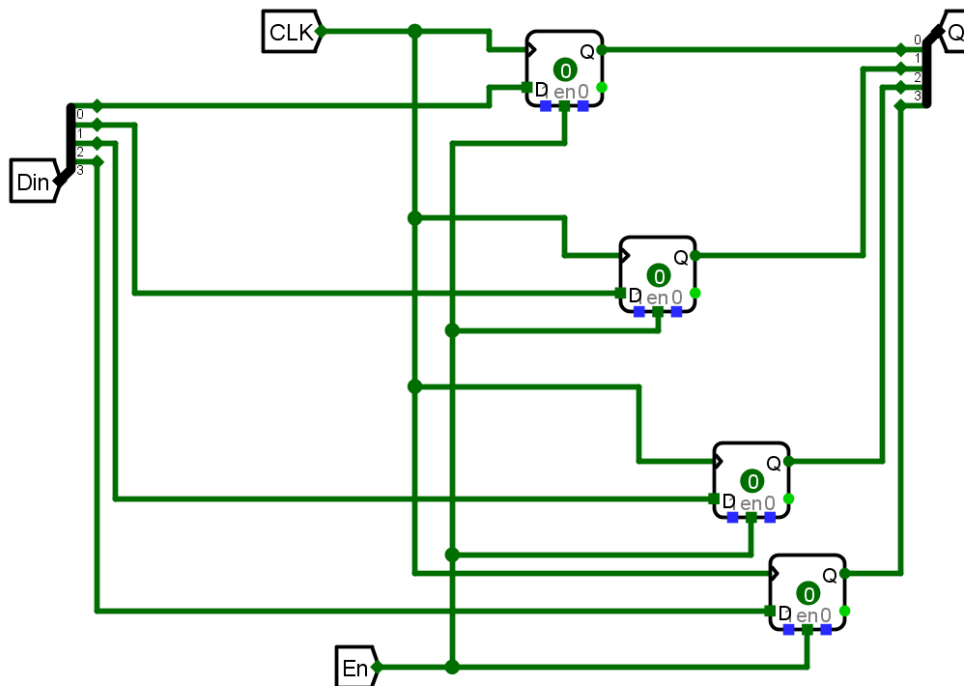
请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件




16 位并行加载寄存器如下

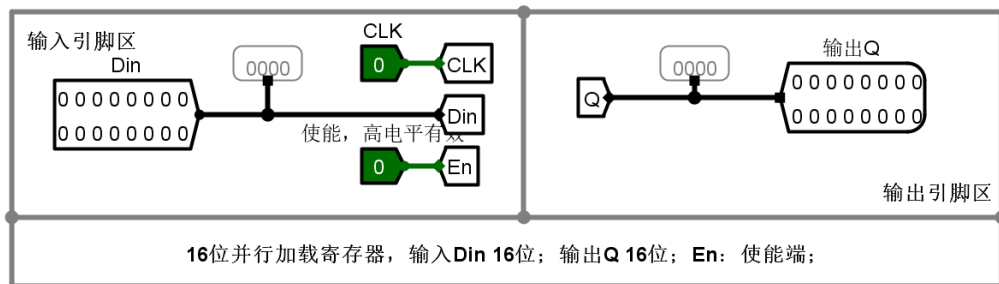

 请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件




#### 4 位 BCD 计数器

 


输入：时钟信号 CLK，使能信号 En，异步复位 Rst

输出：4 位输出 Q，进位输出信号 Cout

 


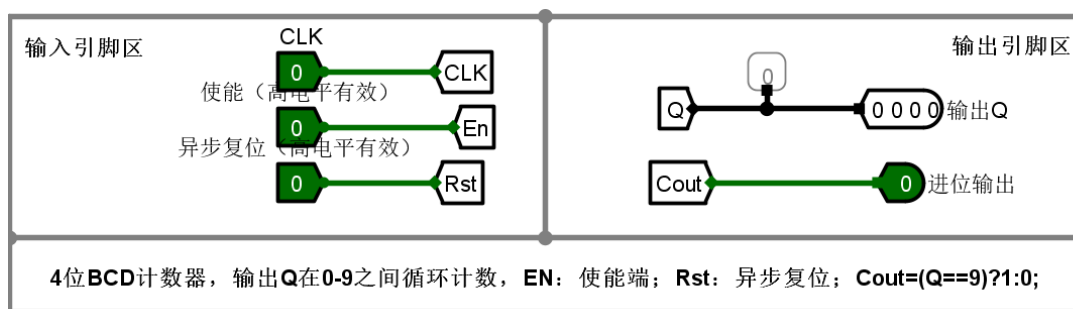**Q从9->0时，产生进位信号Cout**

设计要点 需要设计两个子电路：“状态转换”子电路以及“输出函数”子电路  
总电路




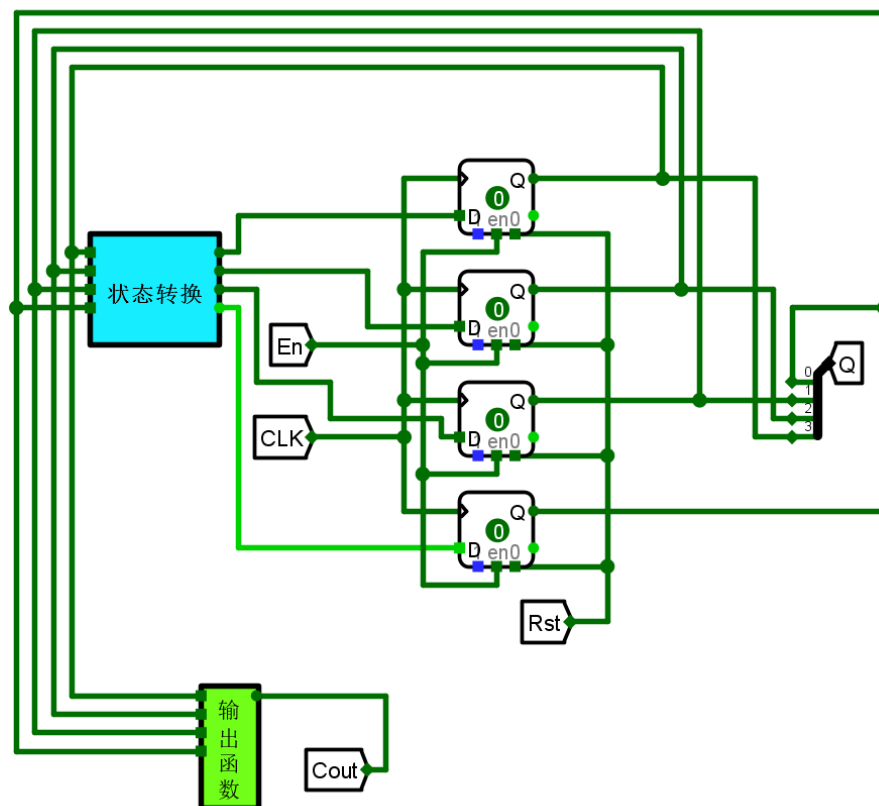请勿增删改引脚，请在下方利用上方输入输出引脚的隧道标签信号构建电路，ctrl+d复制选择组件



状态转换



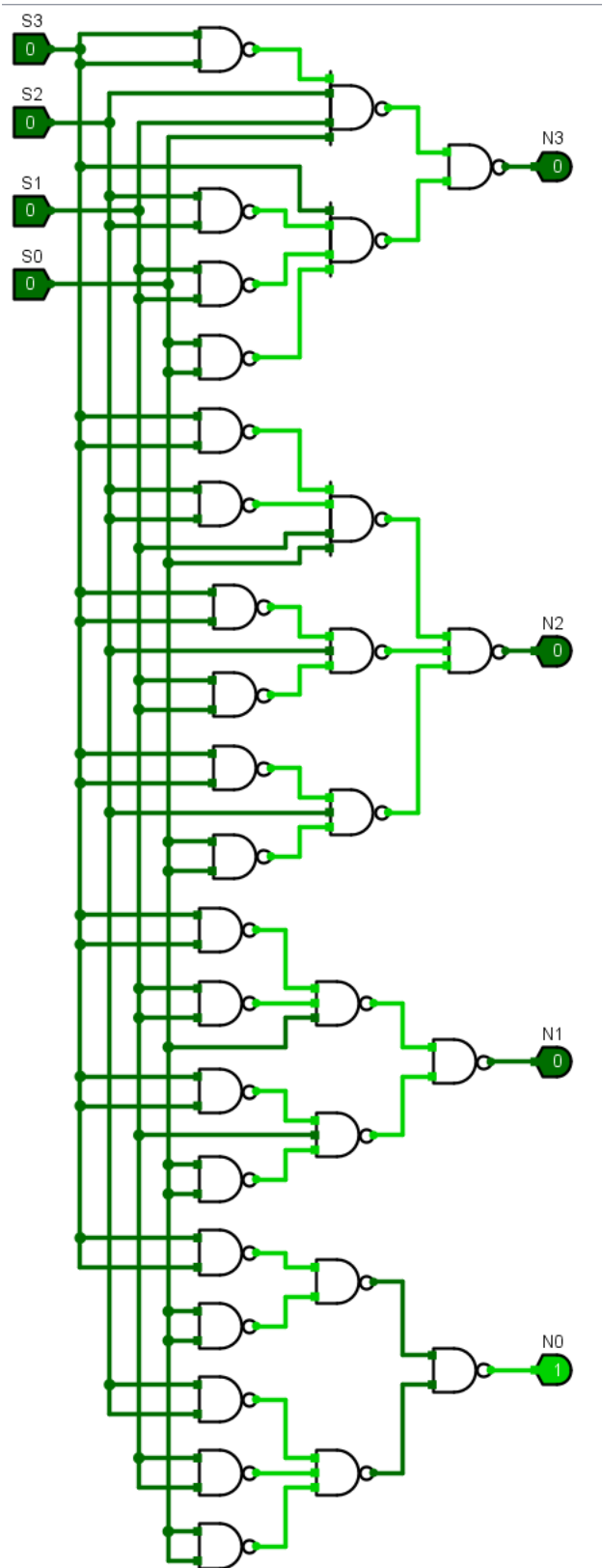

“状态转换”子电路： 1、填写“状态转换表” 2、检查“触发器输入函数自动生成”的逻辑表达式  
3、打开 logisim 中“BCD 计数器状态转换（自动生成）”文件，利用电路分析自动生成 电路图

$$N3 = \sim S3 \ S2 \ S1 \ S0 + S3 \ \sim S2 \ \sim S1 \ \sim S0$$


$$N2 = \sim S3 \sim S2 S1 S0 + \sim S3 S2 \sim S1 + \sim S3 S2 \sim S0$$

$$N1 = \sim S3 \sim S1 S0 + \sim S3 S1 \sim S0$$

$$N0 = \sim S3 \sim S0 + \sim S2 \sim S1 \sim S0$$


S3	S2	S1	S0	N3	N2	N1	N0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

输出函数

 


“输出函数”子电路： 1、写出真值表 or Cout 的逻辑表达式 2、打开 logisim 中“BCD 计数器输出函数（自动生成）”文件，利用电路分析功能自动生成电路


1、En 处于高电平，有 CLK 进入时，输出+1

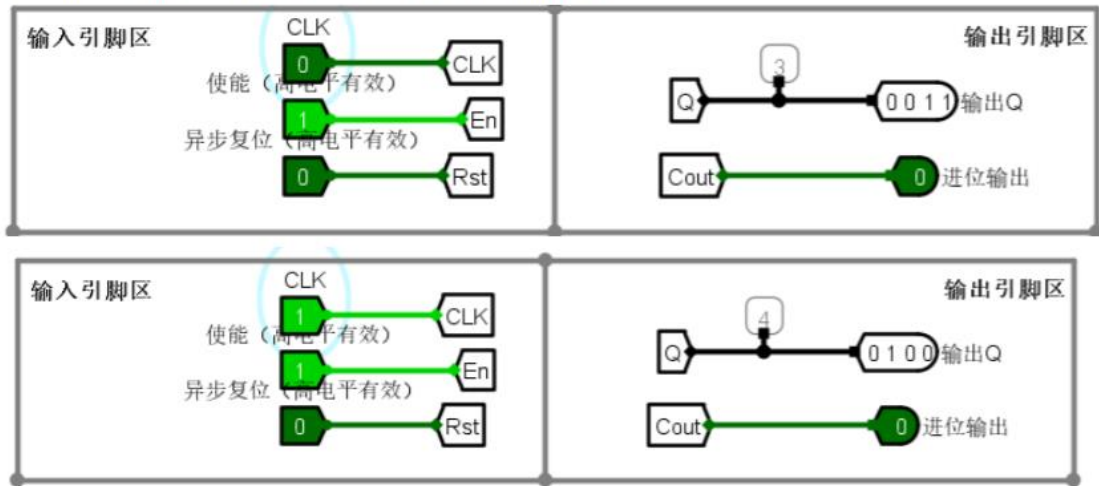

2、En 处于高电平。Rst 高电平时，输出归 0

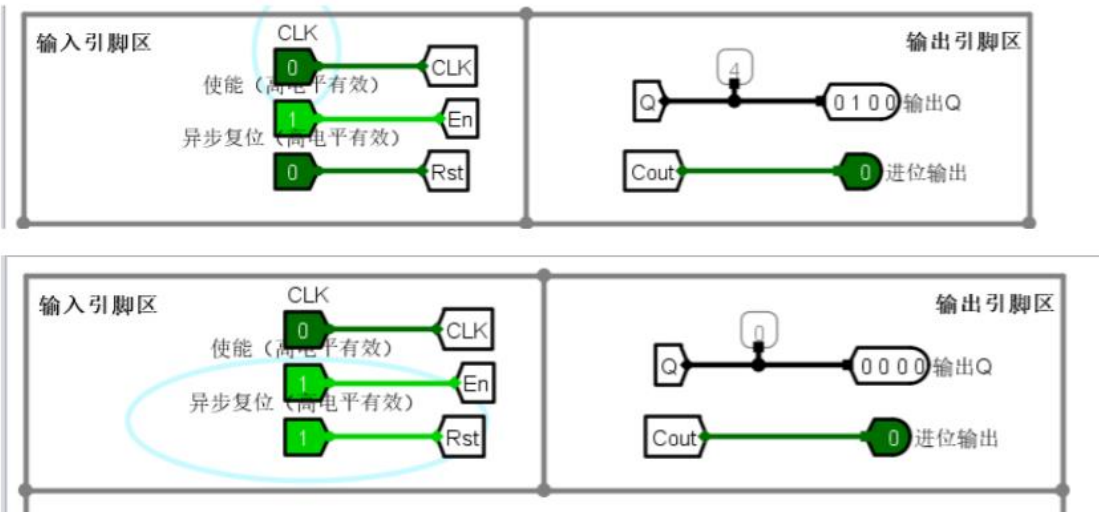

码表计数器


 



输入：时钟信号 CLK，使能信号 En，异步复位 Rst

输出：16 位输出 Q 结构：包含 4 个 BCD 码计数器

功能：低位计数器从 9 到 0 时，相邻高位计数器+1

设计要点 利用 4 个 4 位的 BCD 计数器级联而成

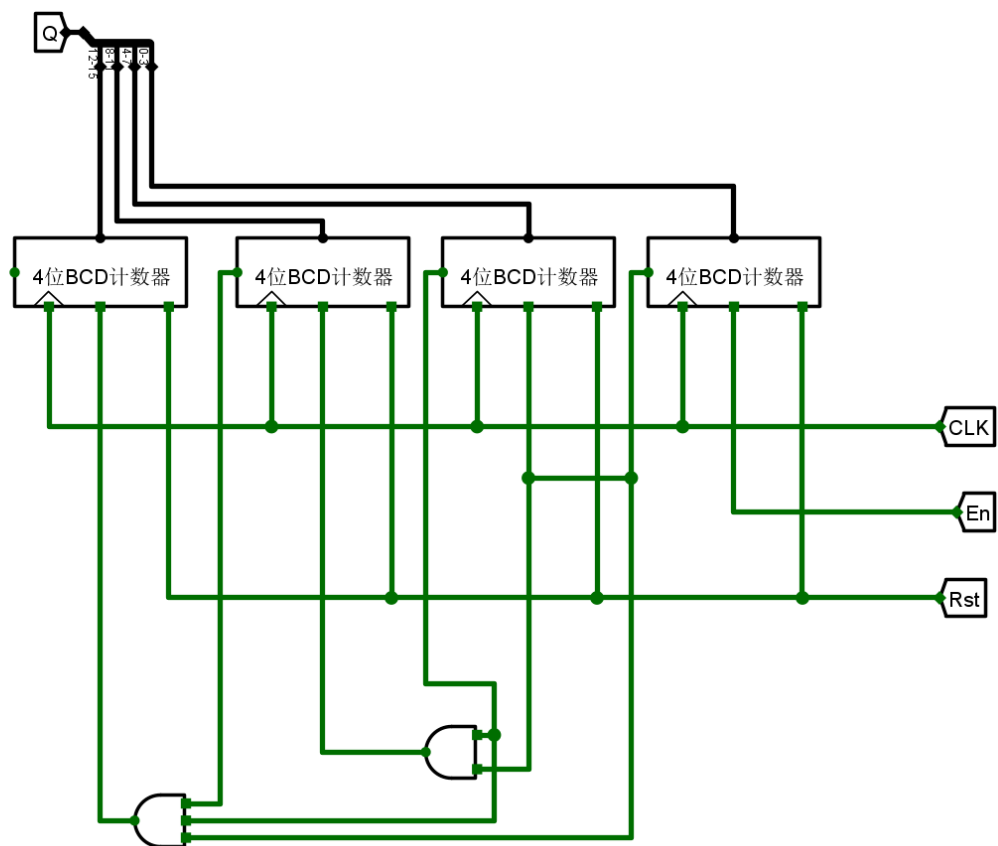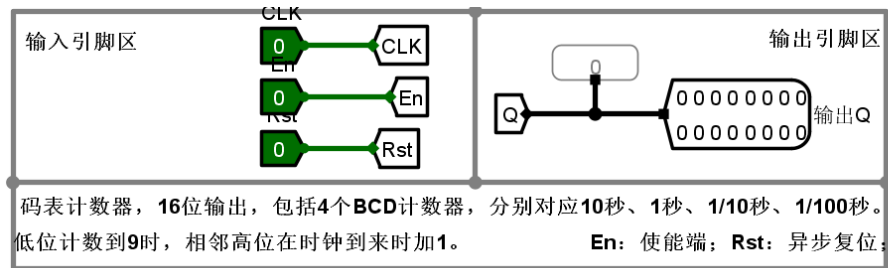

 


Ctrl+K驱动时钟自动测试

## 2. 数据通路分析与设计

#	功能部件	控制信号	输入	输出
1	时间计数器TM	TM-En, TM-Rst	CLK	时间计数输出16位
2	16位寄存器SD	SD-En	CLK, Din(16位)	Q(16位)
3	数码管显示DP		Din(16位)	DisplayInfo(32位)
4	比较器			
5	2路选择器	Sel		<a href="https://blog.csdn.net/qq_28560721">https://blog.csdn.net/qq_28560721</a>

## 3. 构建控制电路

### 3.1 数字码表的状态设计

 


### 3.2 码表控制状态转换子电路的设计

$N2 = \sim\text{reset } S2 \sim S1 S0 + \sim\text{reset } S2 S1 \sim S0 + \text{store } \sim\text{reset } \sim S2 S1 S0 + \text{start } \sim\text{reset } \sim S2 S1$

$N1 = \sim\text{start } \sim\text{stop } \sim\text{reset } \sim\text{NewRecord } \sim S2 S1 + \sim\text{start } \sim\text{store } \sim\text{reset } \sim S2 S1 + \sim\text{start } \sim\text{reset } S1 \sim S0 + \sim\text{start } \text{store } \sim\text{reset } \sim S2 \sim S0 + \sim\text{start } \text{stop } \sim\text{reset } \sim S2 \sim S1 S0 + \text{stop } \sim\text{reset } \text{NewRecord } \sim S2 \sim S1 S0 + \text{stop } \text{store } \sim\text{reset } \sim S2 \sim S1 S0 + \sim\text{start } \text{stop } \text{store } \sim\text{reset } \text{NewRecord } \sim S2$

$N0 = \sim\text{start } \sim\text{stop } \sim\text{reset } \sim S1 S0 + \sim\text{start } \sim\text{store } \sim\text{reset } \sim S2 S0 + \sim\text{reset } S2 \sim S1 \sim S0 + \sim\text{start } \sim\text{stop } \sim\text{reset } \text{NewRecord } \sim S2 S0 + \sim\text{start } \sim\text{reset } \text{NewRecord } S2 \sim S1 + \sim\text{start } \text{store } \sim\text{reset } \sim S1 S0 + \sim\text{start } \text{stop } \sim\text{reset } \sim\text{NewRecord } \sim S2 S0 + \text{start } \sim\text{reset } \sim S2 \sim S1$

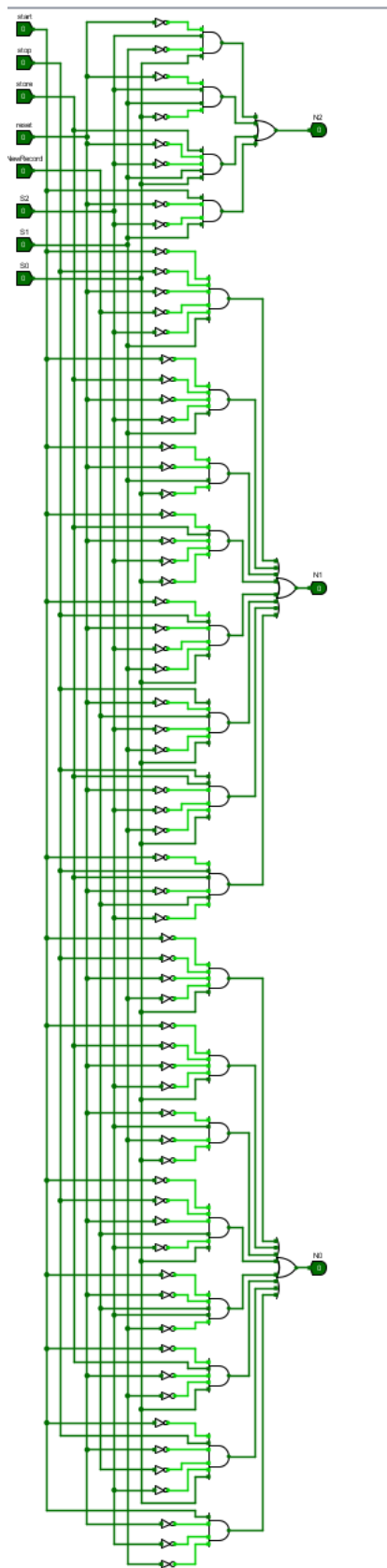

### 3.3 码表控制输出函数子电路的设计


$$\text{SDSel} = \sim S2 + \sim S1 \sim S0$$

$$\text{SDEN} = \sim S2 \sim S0 + S2 \sim S1 S0$$

$$DPSEL = S1 \sim S0 + S2 S0$$


$$TMEN = \sim S2 \sim S1 S0 + S2 \sim S1 \sim S0$$

$$TMReset = \sim S1 \sim S0$$

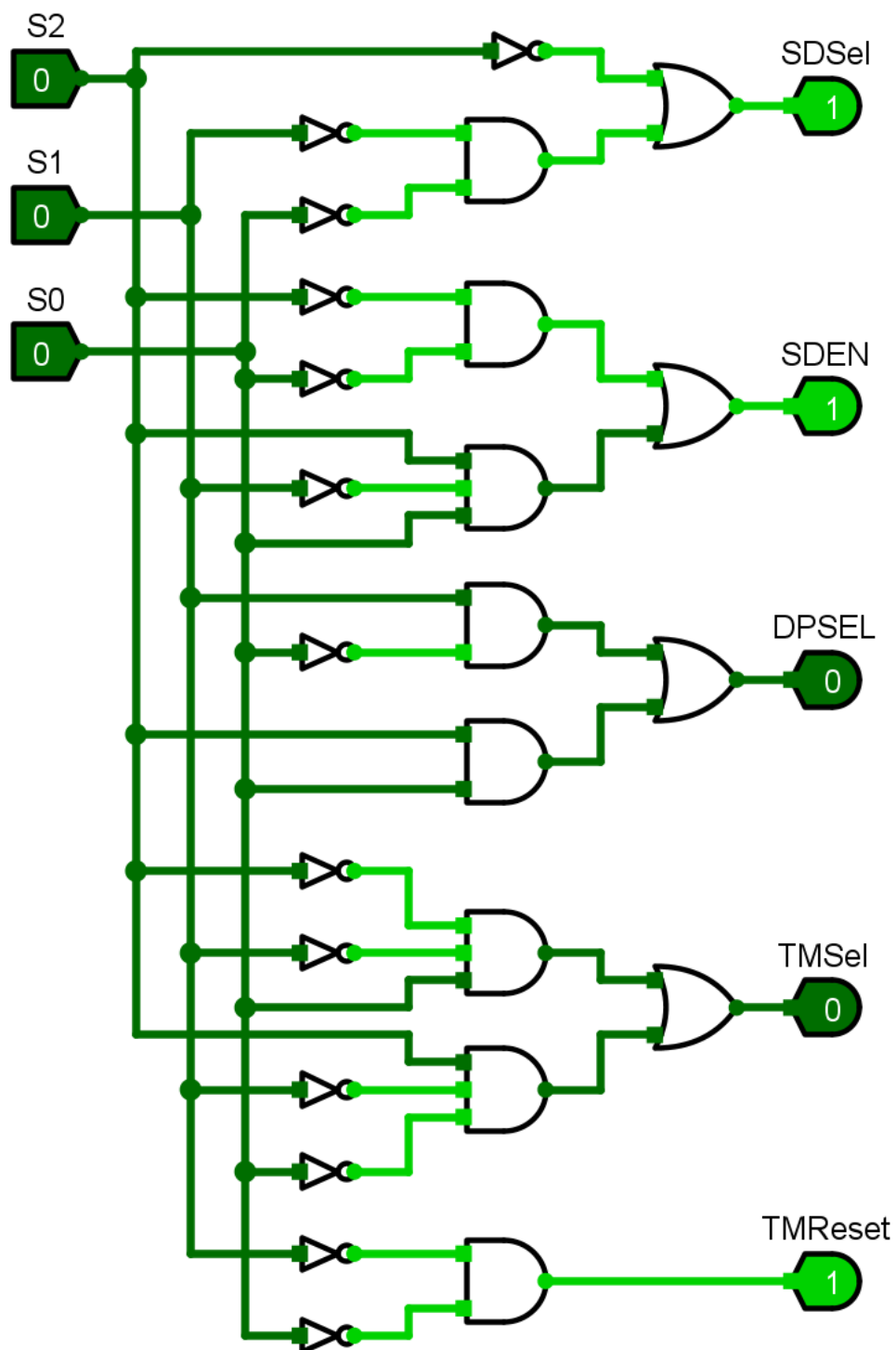


3.4 数字码表控制电路整体连接



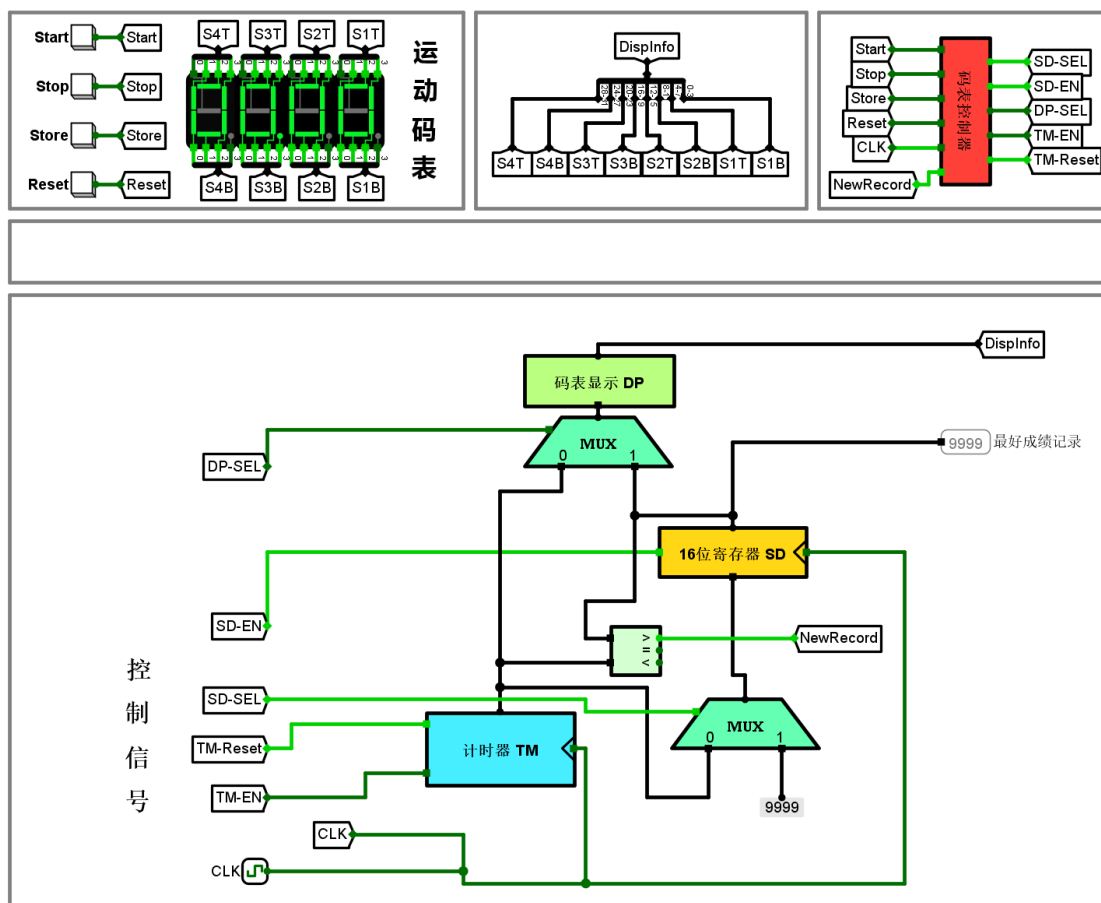


#### 4. 系统集成调试


Start

 


Stop

 

Store

 

Reset

 

#### 四、实验心得体会

重启重装解决 99%问题

有时候并非设计错误，重新添加元件，复位电路，重启软件，就搞定了